



2021

التيار الكهربائي

5.1

5

- البطاريات بالدائرة توفر فرق جهد كهربائي
- عند توصيل أكثر من بطارية في الدائرة فإنها توصل على التوالي معاً.
- عند عكس البطاريات فإن ذلك يؤدي الى نقص في فرق الجهد وقد ينعدم اذا وصل بطاريتان متماثلتان.
- التيار الكهربائي: (i)
- هو الشحنة الكلية المارة عبر نقطة محددة في زمن محدد ومقسومة على هذا الزمن.
- (لا تمثل حركة الالكترونات الحرة العشوائية تياراً ما لم يحدث تدفقاً للشحنات)
- عند تجاوز نقطة محدد صافي شحنة dq خلال زمن dt فسوف يكون هناك تيار يحسب من:

$$i = \frac{dq}{dt} \text{ وبالتالي فإن } q = \int dq = \int_0^t i dt$$

والشحنة الكلية محفوظة أي : مقدار الشحنة المتدفقة داخل الموصل عند أحد الطرفين تساوي كمية الشحنة المتدفقة خارجة من الطرف الآخر.

ومن ثم فإن شدة التيار الكهربائي تساوي $i = \frac{q}{t}$ ووحدة قياسه $\frac{C}{s}$ يكفيء **الأمبير** A أو amp

أنواع التيارات الكهربائية:

- الأول : التيار المستمر : هو التيار الذي يتدفق في اتجاه واحد فقط ولا يتغير مع الزمن.
- الثاني: التيار المتردد : هو التيار الذي يتدفق في اتجاه واحد ثم يتدفق بالاتجاه المعاكس.

حاملات الشحنة الكهربائية:

- هي الشحنات الكهربائية المتحركة في المواد الموصلة للتيار. وهناك عدة انواع من حاملات الشحنة
- i. في المواد الموصلة الصلبة (**الالكترونات**)
- ii. في السوائل الموصلة (المحاليل الالكتروليتيية) **الايونات السالبة والموجبة**.

التيار الاصطلاحي [التيار الموجب] : وهو التيار المتدفق من القطب الموجب الى القطب السالب.

بالرغم من ان الالكترونات تتحرك بالاتجاه المعاكس الا أنه يصلح اصطلاحاً فقط للتيار الموجب.

تقريباً 1: بطارية مكتوب عليها (9mAh) ما مقدار الفترة الزمنية اللازمة لهذه البطارية بتزويدنا بتيار ثابت شدته

$$t = \frac{q}{i} = \frac{9 \times 10^{-3} \text{ Ah}}{0.4 \times 10^{-3} \text{ A}} = 22.5 \text{ h}$$

$$= 81000 \text{ s} = 8.1 \times 10^4 \text{ s}$$

22.5h

تمرين 2:

بطارية سيارة مكتوب عليها (60Ah) ما مقدار شدة التيار الثابت التي تزودنا به البطارية اذا عملت باستمرار لمدة 24h. الى ان تفرغ البطارية؟

2.5A

تمرين 3:

ما مقدار كمية الشحنة المتدفقة عبر مقطع موصل يمر به تيار شدته 10A خلال ساعتين؟

$7.2 \times 10^4 C$

الإرحال الأيوني

مثال 5.1

- جهاز الارحال الايوني هو جهاز بسيط يستخدم لحقن الدواء في النسيج المتضرر وهي طريقة غير مؤلمة للمريض الذي يتناوله بحيث يمكن ان توصل $100\mu g$ من الدواء الى الموضع المطلوب. يتكون الجهاز من: (بطارية - قطبين - دائرة الكترونية تتيح بالتحكم في شدة التيار المستخدم)

5.2 كثافة التيار (J)

- كثافة التيار $\vec{J}$: كمية متجهة:

مقداره: شدة التيار الكهربائي المتدفق لكل وحدة مساحة عبر الموصل. عند نقطة. اتجاهه: اتجاه السرعة المتجهة للشحنات الموجبة (او الاتجاه المضاد لحركة الشحنات السالبة)



$$J = \frac{i}{A} \quad \text{وحدة قياسه } A/m^2$$

تمرين 4:

سلك نصف قطر مقطعه 2mm وكثافة تدفق التيار المار به $2 \times \frac{10^5 A}{m^2}$. ما مقدار شدة التيار المار في السلك؟

$$J = \frac{i}{A} \quad i = J \times A \quad i = J \times \pi R^2 =$$

2.512A


سرعة الانسياق $\vec{v}_d$:

عبارة عن السرعة المتجهة للحركة العشوائية للالكترونات وتكون اتجاهها عكس اتجاه المجال الكهربائي وتقدر تقريبا حوالي $\frac{10^{-4} m}{s}$ أو أقل.

سؤال: ما سبب اضاءة المصباح على الفور بمجرد تشغيله. بالرغم ان سرعة الانسياق للالكترونات بطيئة جداً.

الاجابة: بمجرد غلق المفتاح ينشأ مجال كهربائي في كل اجزاء الدائرة بسرعة تقارب سرعة الضوء مما يؤدي الى حركة الالكترونات الحرة فوراً في الدائرة كاملة.

العلاقة بين كثافة التيار وسرعة الانسياب:

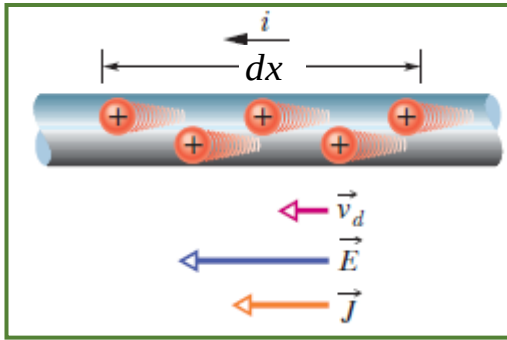

$\vec{E}$: شدة المجال الكهربائي الناشيء بالدائرة.
 dx : الازاحة الصافية التي تتحركها الالكترونات.
 A : مساحة مقطع الموصل.
 V : الحجم التي تتحرك فيه الالكترونات خلال الموصل $V = Adx$

$$\vec{v}_d = \frac{dx}{dt} \text{ سرعة الانسياب وتساوي}$$

$$i = \frac{dq}{dt} \text{ شدة التيار الكهربائي}$$

dq : الشحنة الكلية التي يحملها الموصل خلال طول dx ومساحة مقطع A

كمية الشحنة المتدفقة تساوي عدد الالكترونات المتدفقة عبر هذا الحجم في شحنة الالكترون:


n : عدد الالكترونات المتدفقة في وحدة الحجم / عدد حاملات الشحنة بوحدة الحجم / كثافة الشحنة

$$dq = (nAdx)e \text{ ومن العلاقة } i = \frac{dq}{dt} \text{ فإن } dt = \frac{dx}{v_d} \text{ وبالتعويض بالمعادلة فإن:}$$

$$J = \frac{i}{A} = \frac{-nev_d}{A} = -nev_d \Leftrightarrow J = \frac{i}{A} \text{ وبنتطبيق المعادلة } i = \frac{dq}{dt} = \frac{nAdxe}{\frac{dx}{v_d}} = nAev_d$$

- يمكن تطبيق هذه المعادلة على الاتجاهات العشوائية في المساحة ثلاثية الابعاد $\vec{J} = -(ne)\vec{v}_d$

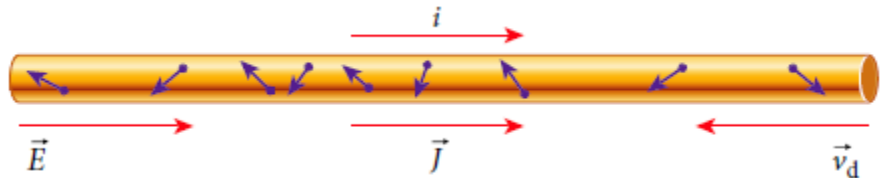
دائما تكون سرعة الانسياب للإلكترونات موازية لمتجه كثافة التيار ومعاكسة له بالاتجاه.



- اتجاه التيار الاصطلاحي والمجال الكهربائي وكثافة التيار بنفس الاتجاه.

- سرعة الانسياب للإلكترونات معاكسة لهم تماماً

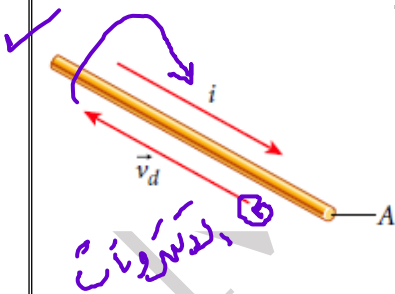- سرعة الانسياب للشحنات الموجبة في اتجاههم جميعاً




سرعة أنسياب الإلكترونات في سلك نحاسي

مسألة محلولة 5.1

تمرين 5:

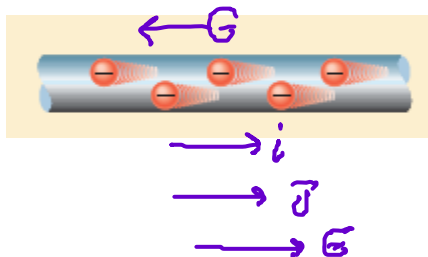الشكل المجاور يبين موصل تتحرك فيه الالكترونات باتجاه اليسار؟ حدد اتجاه كل من :-



① التيار الاصطلاحي : اليمنى

② كثافة التيار : اليمنى

③ المجال الكهربائي بالموصل : اليمنى

④ سرعة الانسياب : اليسار

الاتجاهات

تمرين 6:

استخدم سلك من النحاس قطر $R = \frac{1.02}{2} \times 10^{-3}$ مقطعه 1.02 mm ويحمل تيار كهربائي شدته (1.67 A) وعدد الالكترونات الحرة لكل متر مكعب (8.5×10^{28}) أوجد ما يلي:

$$J = \frac{I}{A} = \frac{i}{\pi R^2}$$

$$2.044 \times \frac{10^6 \text{ A}}{\text{m}^2}$$

$$J = nev_d$$

$$v_d = \frac{J}{ne}$$

b- مقدار سرعة الانسياب (v_d)

$$e = 1.6 \times 10^{-19}$$

$$1.5 \times \frac{10^{-4} \text{ m}}{\text{s}}$$

$$n = 90 \times 10^{28} \text{ m}^{-3}$$

5.3 المقاومة النوعية ρ والمقاومة الكهربائية R

- في المواد الجيدة التوصيل للتيار. عند تطبيق فرق جهد معين ينتج تيار كبير بينما بالمواد العازلة ينتج تيار ضئيل جداً
- المقاومة النوعية ρ** : هي قياس مدى معاوقة المادة لتدفق التيار الكهربائي.
- المقاومة R** : هي معاوقة الموصل لتدفق التيار الكهربائية.
- يتم تحديد مقاومة الموصل كنسبة بين فرق الجهد المطبق وشدة التيار المار عبر الموصل

$$R = \frac{\Delta V}{i} \text{ ووحدة قياسها (الاوهم)} \quad 11 \Omega = \frac{1V}{1A}$$

قانون أوم: يتناسب شدة التيار المار بالموصل تناسباً طردياً مع فرق الجهد الكهربائي بين طرفيه ويمكن كتابته على عدة صور .

التوصيل للأجهزة G : تعرف بأنها مقلوب المقاومة الكهربائية. وبالتالي فإن: $G = \frac{i}{\Delta V} = \frac{1}{R}$

$$1S = \frac{1A}{1V} = \frac{1}{1\Omega}$$

وحدة قياسه (السيمنز S) ويساوي السيمنز

- ✓ تعتمد المقاومة النوعية على الاتجاه الذي يتدفق فيه التيار (في هذا المنهاج سنفترض المقاومة النوعية لمادة منتظمة بالنسبة الى جميع اتجاهات التيار)
- ✓ تعتمد مقاومة الجهاز على المادة المصنوعة منها وعلى تصميمه الهندسي.

تعريف المقاومة النوعية: بدلالة مقدار المجال الكهربائي المستخدم E ومقدار كثافة التيار الناتج J حيث **تعرف**:

$$\rho = \frac{E}{J} \text{ النسبة بين شدة المجال الكهربائي الى كثافة التيار المار عبر الموصل}$$

$$\rho = \frac{E}{J} = \frac{\frac{V}{m}}{\frac{A}{m^2}} = \frac{V \cdot m}{A} = \Omega \cdot m \text{ ووحدة قياس المقاومة النوعية}$$

الموصلية (σ): مقدرة المادة على توصيل التيار وهي مقلوب المقاومة النوعية $\sigma = \frac{1}{\rho}$

وحدة قياس الموصلية $(\Omega \cdot m)^{-1}$ مقلوب وحدة المقاومة النوعية

$$J = \sigma E = nev_d$$

ويمكن كتابة المعادلة

استنتاج المقاومة الكهربائية لموصل من المقاومة النوعية له وتصميمه الهندسي:

L: طول الموصل المتجانس

A: مساحة مقطع الموصل الثابت.

من العلاقة السابقة $\Delta V = - \int \vec{E} \cdot d\vec{s}$ فإن $E = \frac{\Delta V}{L}$ و العلاقة $J = \frac{i}{A}$ ومن العلاقة

$$\rho = \frac{E}{J} = \frac{\frac{\Delta V}{L}}{\frac{i}{A}} = \frac{\Delta V \cdot A}{i \cdot L} = \frac{i R \cdot A}{i \cdot L} = R \frac{A}{L}$$

$$R = \rho \frac{L}{A}$$
 وتكتب العلاقة


تمرين 7:

سلك من النيكرام طوله 9m ونصف قطر مقطعه 4mm ، خضع لفرق جهد كهربائي بين طرفيه يساوي 2V ما مقدار شدة التيار الكهربائي المار فيه؟ اذا علمت أن المقاومة النوعية للنيكرام عند درجة حرارة الغرفة تساوي $108 \times 10^{-8} \Omega \cdot m$

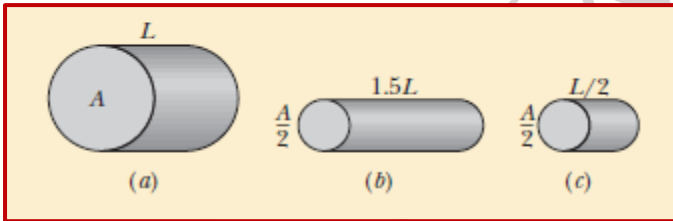10.34A

تمرين 8:

الأشكال التالية تمثل ثلاث اسلاك اسطوانية. جميعها من النحاس وعند نفس درجة الحرارة. وصل بين طرفيها نفس فرق الجهد. أي من هذه الاسلاك يمر به أكبر قيمة لشدة التيار. فسر إجابتك؟؟؟




رموز المقاومة:

- تصنع معظم المقاومات من الكربون المغلف بالبلاستيك مزودة بأسلاك توصيل من الطرفين
- تتحدد قيمة المقاومة بثلاثة أو أربع أشرطة ملونة مرسومة على الغلاف البلاستيكي
- الشريطان الأوليان يشيران إلى عدد الأجزاء العشرية
- الشريط الثالث يشير إلى قوة العدد
- الشريط الرابع يشير إلى التحمل على مدار نطاق من القيم.
- اذا كانت المقاومة لا تحوي لون لنسبة الخطأ ، فيعتبر نسبة الخطأ تساوي 20%

تمرين 9:

بالاستعانة بالجدول المجاور ، ما مقدار مقاومة كل من المقاومات التالية.

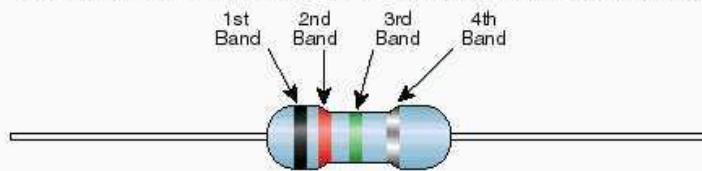Standard EIA Color Code Table 4 Band: $\pm 2\%$, $\pm 5\%$, and $\pm 10\%$



Color	1st Band (1st figure)	2nd Band (2nd figure)	3rd Band (multiplier)	4th Band (tolerance)
Black	0	0	10^0	
Brown	1	1	10^1	
Red	2	2	10^2	$\pm 2\%$
Orange	3	3	10^3	
Yellow	4	4	10^4	
Green	5	5	10^5	
Blue	6	6	10^6	
Violet	7	7	10^7	
Gray	8	8	10^8	
White	9	9	10^9	
Gold			10^{-1}	$\pm 5\%$
Silver			10^{-2}	$\pm 10\%$



-a



-b



-c

درجة الحرارة والموصلية الفائقة

- تعتمد قيم المقاومة النوعية والمقاومة على درجة الحرارة بالإضافة لنوع المادة وابعاده الهندسية
- بالنسبة للفلزات: يكون اعتماد المقاومة النوعية على درجة الحرارة خطياً في نطاق كبير من درجات الحرارة
- العلاقة هي:

$$\rho - \rho_0 = \rho_0 \alpha (T - T_0)$$

ρ : المقاومة النوعية عند درجة حرارة T

ρ_0 : المقاومة النوعية عند درجة حرارة T_0

α : معامل درجة حرارة المقاومة النوعية الكهربائية للموصل المحدد. (ثابتة لنوع مادة الموصل) وتتأثر المقاومة الكهربائية لموصل أيضاً بالتأثير الحراري وفق المعادلة

$$R - R_0 = R_0 \alpha (T - T_0)$$

تستخدم درجات الحرارة بالدرجات السيليزية أو بالكلفن فقط و (T_0) ليس بالضرورة تكون درجة حرارة الغرفة

ملاحظات هامة:

- ✓ المواد التي لها معامل درجة حرارة ضئيل مع مقاومة نوعية عالية تكون مفيدة لمقاومات الضبط والتي تتميز بمقاومة قليلة الاعتماد على درجة الحرارة
- ✓ مادة النيكرام معامل حرارته ضئيل نسبياً مما يجعله مناسباً لتصنيع عناصر التسخين.
- ✓ تتميز معظم المواد بمقاومة نوعية تختلف خطياً حسب درجة الحرارة.
- الموصلات الفائقة: لا تعتمد على القاعدة (العلاقة الخطية لمقاومتها مع درجات الحرارة) بحيث تصل مقاومتها للصفر عند درجات الحرارة المنخفضة جداً
- تستخدم الموصلات الفائقة في تصميم أجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي


مما سبق نلاحظ ان معظم الفلزات تزداد مقاومتها بارتفاع درجة الحرارة

أشبه الموصلات: تنخفض مقاومتها كلما ارتفعت درجة حرارتها أي ان معامل درجة حرارتها سالب.

غالباً ما تستخدم هذه المواد في أجهزة الكشف عالية الدقة ولا بد من الحفاظ على درجات حرارتها المنخفضة .

مقارنة:

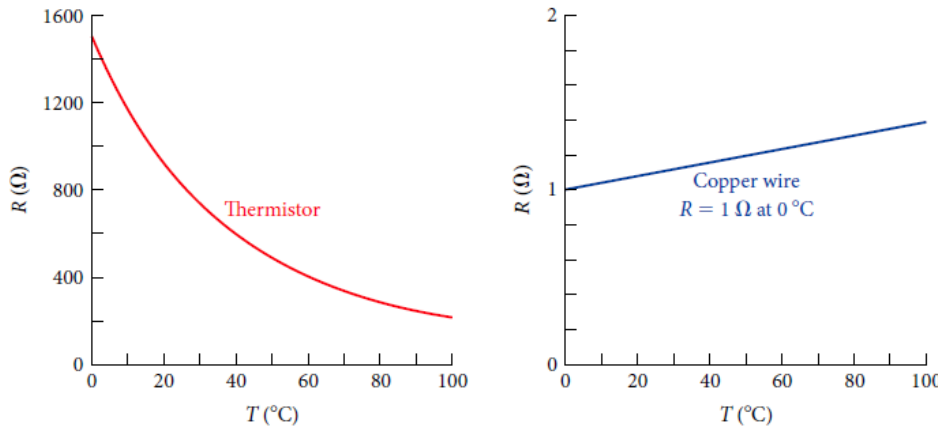- A- **الثيرموسستور**: جهاز يستخدم لقياس درجة الحرارة. مقاومة الثيرموسستور تنخفض بارتفاع درجة الحرارة
- B- **المقاومات الفلزية**: تزداد مقاومتها بارتفاع درجات الحرارة.



الأساس المجهرى للتوصيل في المواد الصلبة:

أولاً : الموصلات الفلزية:

- تكون الذرات مصفوفة منتظمة يطلق عليها الشبكة البلورية
- تتمتع الإلكترونات الخارجية في كل ذرة بحرية الحركة العشوائية في حال استعمال مجال كهربائي
- تنساق الإلكترونات في الاتجاه المضاد لاتجاه المجال الكهربائي المطبق.
- تحدث المقاومة عند تفاعل الإلكترونات مع ذرات الفلز
- بزيادة درجة حرارة الفلز تزداد حركة الذرات في الشبكة مما ينتج عنه زيادة احتمالية تفاعل الإلكترونات مع الذرات وهذا يؤدي لزيادة في مقاومة الفلز.**

ثانياً : أشباه الموصلات.

- تكون ذرات شبه الموصل على شكل شبكة بلورية أيضاً
- الإلكترونات الخارجية في كل ذرة ليست حرة الحركة داخل الشبكة.
- لكي تتحرك لا بد من اكتساب طاقة كافية للوصول الى حالة الطاقة التي تمكنها من التحرك بحرية لذلك تكون مقاومة شبه الموصل أعلى من الموصل الفلزي.
- عند تسخين شبه الموصل وارتفاع درجة حرارته تكسب الكثير من الإلكترونات طاقة كافية للتحرك بحرية ومن ثم كلما زادت درجة حرارة شبه الموصل قلت مقاومته الكهربائية.**


تمرين 10:

سلك من النحاس معامل درجة الحرارة للمقاومة النوعية له $\alpha = 3.9 \times 10^{-3} K^{-1}$ وعند درجة حرارة الغرفة $T_0 = 293K$ كانت مقاومته الكهربائية عند درجة حرارة الغرفة $R = 20\Omega$ وصل بين طرفيه فرق جهد قدره $6V$ ، أوجد شدة التيار الكهربائي المار بالسلك عند درجة حرارة الغرفة وعندما ترتفع درجة حرارة السلك وتصبح $T = 300K$ وعند نفس فرق الجهد.

$$i_0 = 0.3A, i = 0.292A$$

تمرين 11:

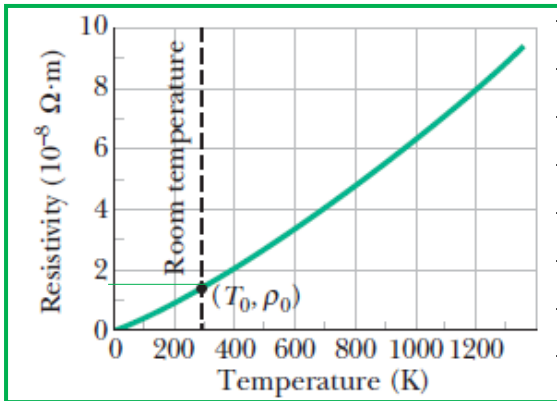
الشكل البياني يبين العلاقة بين المقاومة النوعية للنحاس مع درجات الحرارة. اذا علمت أن درجة الحرارة الغرفة $T_0 = 293K$ كانت مقاومته النوعية $\rho_0 = 1.69 \times 10^{-8} \Omega.m$. احسب معامل درجة حرارة المقاومة النوعية (α) عندما تصل درجة حرارتها الى $T = 1200K$



$\alpha = 4.11 \times 10^{-3} K^{-1}$

تمرين 12:

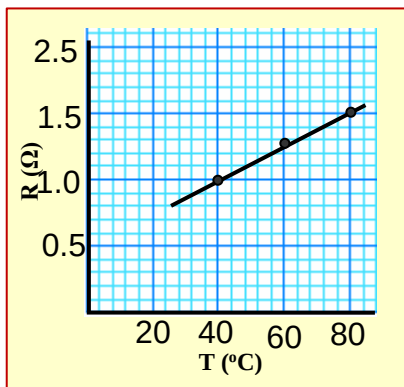الشكل البياني التالي يمثل العلاقة بين تغيرات المقاومة الكهربائية لسلك فلزي ودرجة حرارته السيليكية. (اعتبر أن درجة حرارة عند البداية تساوي صفر)



أجب عما يلي:

a- ما العلاقة بين المقاومة الكهربائية للسلك ودرجة حرارته السيليكية.

b- ما مقدار المقاومة الكهربائية للسلك عند الصفر السيليكي.

c- ما مقدار معامل درجة الحرارة للمقاومة النوعية للنيكروم.

$\alpha = 2.5 \times 10^{-2} C^{-1}$

تمرين 13:


اكتب اسفل كل سلك في الجدول التالي الرقم المناسب من (1 الى 4) وفقاً لمقاومته حيث تعطى المقاومة الأصغر رقم (1)

السلك وطوله	$\frac{\ell}{2}$	$\frac{\ell}{2}$	ℓ	ℓ
نوع المادة	نحاس	نحاس	حديد	حديد
درجة الحرارة	درجة حرارته $25^\circ C$	درجة حرارته $25^\circ C$	درجة حرارته $90^\circ C$	درجة حرارته $25^\circ C$
ترتيب المقاومة				

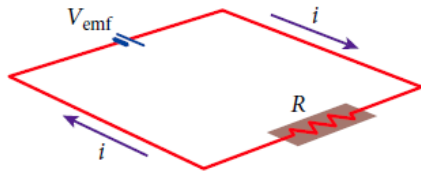5.4 القوة الدافعة الكهربائية (emf) وقانون أوم

- القوة الدافعة الكهربائية (emf) فرق الجهد الكهربائي الكلي الذي تزوده البطارية أو أي جهاز آخر .
- جهاز القوة الدافعة الكهربائية: الجهاز الذي يحافظ على فرق الجهد ويبذل شغلا على حاملات الشحنة
- V_{emf} : فرق الجهد الكهربائي الذي ينتجه جهاز القوة الدافعة الكهربائية وهو دائماً مقدار ثابت.
- **الفولتية**: هي فرق الجهد (القوة الدافعة الكهربائية) الذي يمكن ان توفره البطارية للدائرة.
- **وحدة mAh** تعتبر وحدة اخرى للشحنة الكهربائية على سبيل المثال.

كم كمية الشحنة الكهربائية الكلية المخزنة في بطارية مكتوب عليها 50mAh؟



$$q = 50mAh$$

$$q = 50 \times 10^{-3} A \times 3600s$$


$$q = 180C$$

- يمكن تطبيق قانون أوم على القوة الدافعة الكهربائية ($V_{emf} = iR$)
- وفقاً لقانون أوم فإن **انخفاض الجهد** عبر المقاومة هو التغير في جهد التيار المار بالمقاومة (إهمال مقاومة أسلاك التوصيل)

المقاومة الداخلية للبطارية R_i

في الدائرة المبينة بالشكل المجاور .

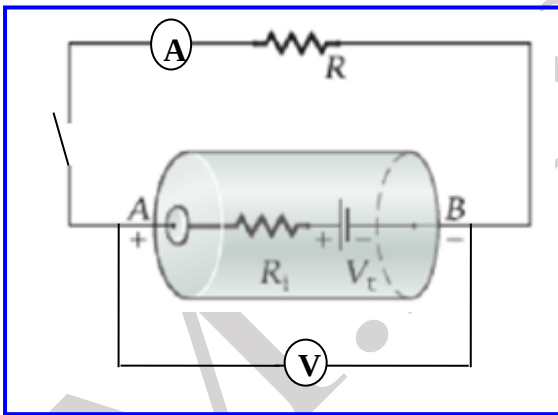- عندما تكون الدائرة مفتوحة (لا يمر تيار) تكون قراءة الفولتميتر هي (V_{emf})
- وعند غلق المفتاح وتوصيل البطارية على التوالي مع مقاومة خارجية تكون قراءة الفولتميتر V_R
- نلاحظ بأن عند غلق المفتاح فإن قراءة الفولتميتر تقل أي



$$V_R < V_{emf}$$

$$V_{emf} = iR_{eq} = i(R + R_i)$$

$$V_{emf} = iR + iR_i$$

$$V_{emf} = V_R + V_{Ri}$$

عند إهمال المقاومة الداخلية للبطارية فإن

$$V_{emf} = V_R$$

تمرين 14:

بالشكل السابق إذا كانت قراءة الفولتميتر **والدائرة مفتوحة 12V** وعندما **أغلقت الدائرة** أصبح قراءة الفولتميتر **11.5V** وقراءة الأميتر **2.0A** أحسب مقدار

a- المقاومة الداخلية للبطارية R_i

$$R_i = 0.25\Omega$$

b- المقاومة الخارجية R

$$R = 5.75\Omega$$

5.5 توصيل المقاومات على التوالي

5.5

✓ من الشكل المجاور المقاومان R_1 و R_2 موصولان على التوالي مع قوة دافعة كهربائية واحدة V_{emf}

✓ يرمز هبوط الجهد في المقاومة R_1 بالرمز ΔV_1 والهبوط في الجهد بالمقاومة R_2 بالرمز ΔV_2


✓ بالتوصيل على التوالي يوفر مسار واحد للتيار الكهربائي ($i_t = i_1 = i_2 = i_3 = \dots$) لأن الشحنة الكهربائية محفوظة

✓ مجموع الهبوط في الجهد للمقاومات المتصلة على التوالي هو فرق الجهد الناتج عن مصدر القوة الدافعة الكهربائية

$$V_{emf} = \Delta V_1 + \Delta V_2 + \Delta V_3 + \dots$$

✓ المقاومة المكافئة R_{eq} تساوي مجموع المقاومات بالدائرة

$$R_{eq} = R_1 + R_2 + R_3 + \dots$$

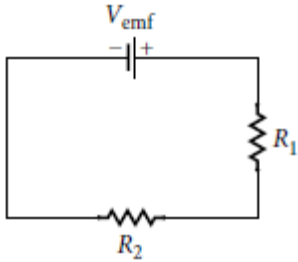

خصائص التوصيل على التوالي:

• المقاومة المكافئة اكبر من اكبر مقاومة متصلة على التوالي بالدائرة

• يمكن الحصول على مقاومة كبيرة من مجموعة مقاومات صغيرة

• بزيادة عدد المقاومات فإن المقاومة المكافئة تزداد


• في حالة المقاومات المتماثلة فإن $R_{eq} = nR$ حيث n عدد المقاومات

• **في حالة المصابيح المتصلة على التوالي:** المصباح الذي مقاومته أكبر سطوعه أكبر

تمرين 15:

بالشكل المجاور مقاومتان $R_1 = 6\Omega$ و $R_2 = 4\Omega$ وقراءة الفولتميتر تساوي **3V** أوجد ما يلي:

a- مقدار الهبوط بالجهد في المقاومة R_1

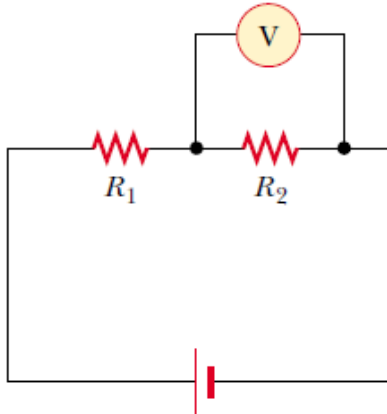

b- القوة الدافعة الكهربائية للبطارية V_{emf}

c- مقدار فرق الجهد الكلي V_t إذا علمت ان المقاومة الداخلية للبطارية 1.5Ω


(a. 4.5V) (b. 7.5V) (c. 8.625)

تمرين 16:

من خلال مخطط الدائرة الكهربائية المجاورة

أرسم على الشكل البياني الهبوط بالجهد الكهربائي مع

الموقع لكل جزء من الدائرة.

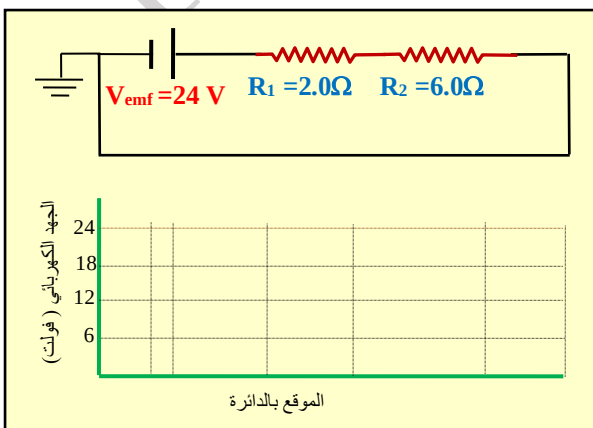

مقاوم ذو مقطع عرضي غير ثابت

مسألة محلولة 5.2

مجس كهربائية الدماغ


من الشكل المجاور لموصل مقطعه متغير بحيث يقل نصف قطره من r_1 الى r_2

• r_1 : نصف قطر المقطع الكبير

• r_2 : نصف قطر المقطع الصغير

• L : طول الموصل

• ρ : المقاومة النوعية لمادة الموصل.

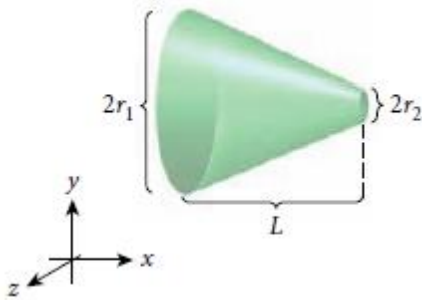


• مقاومة الموصل R تحسب من العلاقة $R = \frac{\rho L}{\pi r_1 r_2}$

تمرين 17:

من خلال الشكل المجاور لموصل مقاومته النوعية $731 \Omega \cdot m$ ويزداد نصف قطره من اليمين الى اليسار بحيث نصف قطره الصغير $a = 2.0mm$ ونصف قطره الكبير $b = 2.3mm$ بطول مقداره $L = 1.94cm$

ما مقدار المقاومة الكهربائية للموصل؟

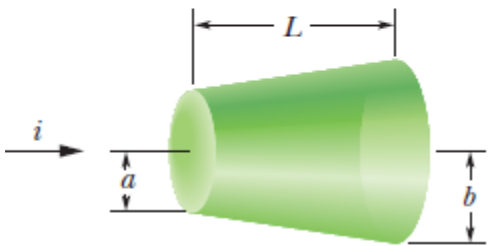


$$R = 9.81 \times 10^5 \Omega$$

5.6 توصيل المقاومات على التوازي

✓ من الشكل المجاور المقاومان R_1 و R_2 موصولان على التوازي مع قوة دافعة كهربائية واحدة V_{emf}

✓ بالتوصيل على التوازي يؤدي الى تقسيم التيار الى عدة مسارات لذلك فإن $(i_t = i_1 + i_2 + i_3 + \dots)$ لأن الشحنة الكهربائية محفوظة.

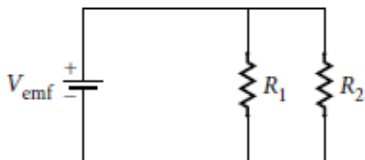✓ بالتوصيل على التوازي يساوي انخفاض الجهد عبر كل مقاومة قيمة فرق الجهد الذي يوفره مصدر القوة الدافعة الكهربائية



$$V_{emf} = \Delta V_1 = \Delta V_2 = \Delta V_3 = \dots$$

✓ المقاومة المكافئة R_{eq} تساوي بالدائرة $R_{eq} = \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \dots \right)^{-1}$

خصائص التوصيل على التوازي:

• المقاومة المكافئة أصغر من أصغر مقاومة متصلة على التوازي بالدائرة

• يمكن الحصول على مقاومة صغيرة من مجموعة مقاومات كبيرة


• بزيادة عدد المقاومات فإن المقاومة المكافئة تقل

• في حالة المقاومات المتماثلة فإن $R_{eq} = \frac{R}{n}$ حيث n عدد المقاومات

• في حالة المصابيح المتصلة على التوازي: المصباح الذي مقاومته أكبر سطوعه أقل.

تمرين 18:

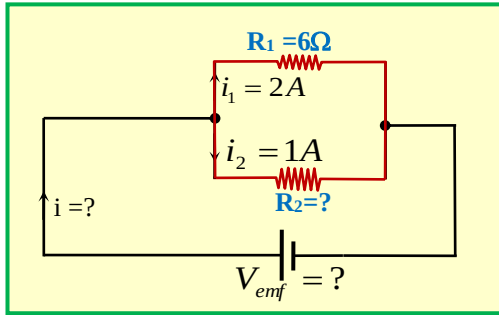بالاعتماد على البيانات الموضحة على الدائرة المجاورة، احسب :
a- مقدار المقاومة (R_2)



b- شدة التيار (i) المار بالبطارية؟

c- القوة الدافعة الكهربائية للبطارية V_{emf} (اهمل المقاومة الداخلية)


$$(R_2 = 12\Omega)(i = 3A)(V_{emf} = 12V)$$

دائرة القصر (دائرة التماس)

- دائرة كهربائية مغلقة تكون بدون حمل . او تكون المقاومة المكافئة بها قليلة جداً . ويمر بها تيار شدته كبيرة مما يؤدي الى تسخين الاسلاك وارتفاع حرارتها قد تؤدي الى حريق.
- قد تحدث عند اتصال سلك ضعيف المقاومة احد قطبي البطارية بالقطب الآخر.

دائرة قصر جزئية:

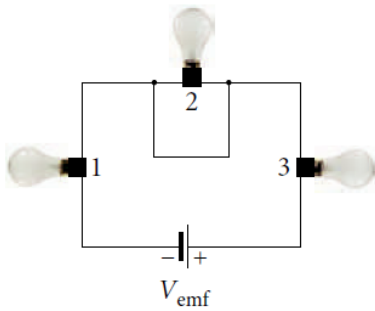عندما يتصل سلك ضعيف المقاومة بين نقطتين بحيث يمر التيار به متجاوزاً الفرع الذي تكون المقاومة به أكبر.




مراجعة المفاهيم 5.8

تم توصيل ثلاثة مصابيح ضوئية على التوالي ببطارية تنتج فرق جهد ثابتاً، V_{emf} . عندما يتم توصيل سلك بالمصباح الكهربائي 2 كما هو مبين في الشكل، فإن المصباحين الكهربائيين 1 و 3 سوف

تمرين 19:

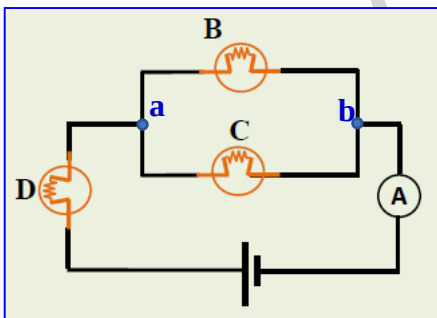
في الدائرة الكهربائية المجاورة جميع المصابيح متماثلة أجب عما يلي:
a- ماذا يحدث لاضاءة كل مصباح عند توصيل سلك مهمل المقاومة بين النقطتين (a و b) ؟




b- فسر ما يقرأ على قراءة الاميتر في الدائرة عند توصيل سلك مهمل المقاومة بين النقطتين (a و b)

تمرين 20:

يبين الشكل المجاور مصباحين (S ، $ص$) موصلان في دائرة كهربائية مغلقة. أي نقطتين من النقاط المبينة على الدائرة إذا وصلنا بسلك (مهمل المقاومة) تنعدم اضاءة المصباح (S) فقط؟ وماذا يقرأ عندئذٍ على درجة سطوع المصباح ($ص$)؟

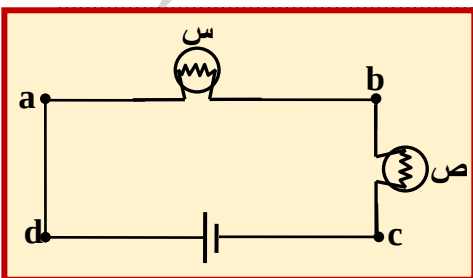

تمرين 21:

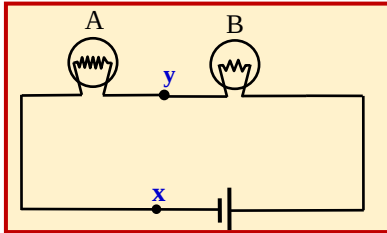

في الدائرة الكهربائية المجاورة مقاومة فتيل المصباح (A) مثلي مقاومة فتيل المصباح (B). أدرس الدائرة ثم أجب عما يلي:
1- قارن بين درجة سطوع كل من المصباحين.


2- ماذا يطرأ على درجة سطوع كل من المصباحين، إذا وصل سلك موصل مهمل المقاومة بين النقطتين x ، y ؟

3- ماذا يطرأ على درجة سطوع المصباح (A)، إذا أزيل المصباح (B) من قاعدته؟

تمارين على الدوائر المركبة:

تمرين 22:

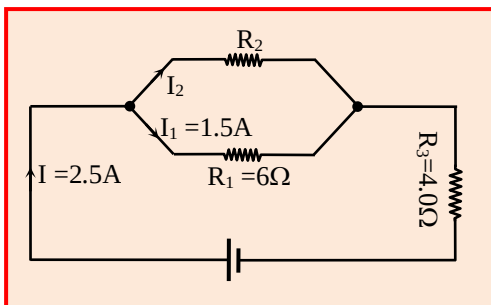بالاعتماد على الدائرة الكهربائية الموضحة بالشكل المجاور والبيانات عليها. احسب :
a- فرق الجهد للبطارية بين قطبي البطارية؟




b- مقدار المقاومة (R₂).

a-(19V) , b-(9Ω)

تمرين 23:

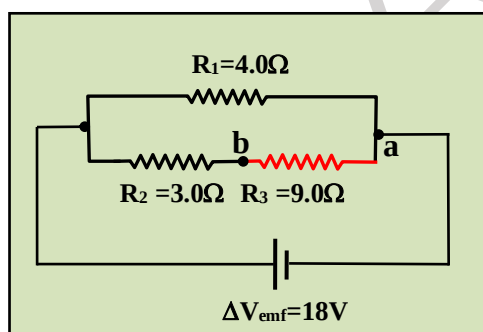اعتماداً على الدائرة الموضحة في الشكل المجاور، احسب:
a- المقاومة المكافئة للدائرة.




b- فرق الجهد بين النقطتين (a ، b). (الهبوط في الجهد بين النقطتين)

a-(3Ω) و b-(13.5V)

تمرين 24:

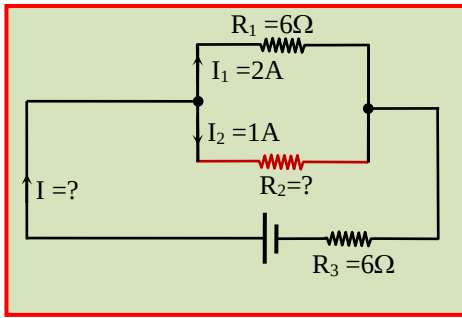بالاعتماد على البيانات الموضحة على الدائرة المجاورة، أحسب :
a- مقدار المقاومة (R_2).




b- شدة التيار (I) المار في المقاومة (R_3).

c- فرق الجهد بين قطبي البطارية

a- 12Ω b- $3A$ c- $30V$

تمرين 25:

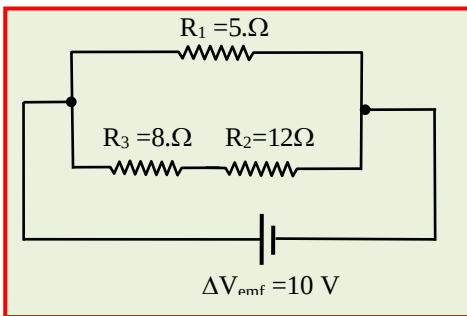بالاعتماد على الدائرة الموضحة بالشكل المجاور والبيانات عليها، أحسب :
a- مقدار المقاومة المكافئة لمجموعة المقاومات.




b- شدة التيار الكلي المار الخارج من البطارية؟

c- فرق الجهد بين طرفي المقاوم (R_3). (المهبط في الجهد بالمقاومة R_3)

a- (4Ω) b- $(2.5A)$ c- $(4V)$

تمرين 26:

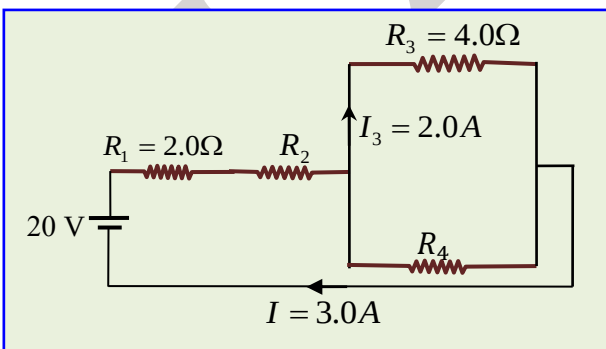بالاعتماد على الشكل احسب مقاومة المقاوم R_2 و R_4



$R_4 = 8\Omega$, $R_2 = 2\Omega$

تمرين 27:


مجموعة من المصابيح الكهربائية المتماثلة مقاومة كل منها 1.5Ω متصلة معاً على التوالي بمصدر ($120V$) فإذا كان شدة التيار المار فيها يساوي $2A$ ، كم عدد المصابيح المتصلة معاً.

تمرين 28:

من الشكل المجاور (جزء من دائرة كهربائية) ما:

a- قراءة الأميتر

b- قراءة الفولتميتر (المهبط بالجهد)

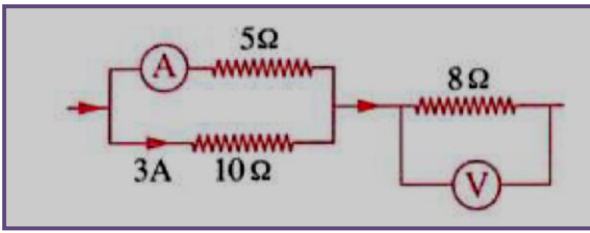

a-(6A) b-(72V)


تمرين 29:

عند وصل المقاومان A و B على التوالي مع بطارية جهدها 6V وكان فرق الجهد بين طرفي المقاوم A يساوي 4V بينما عند وصل نفس المقاومين على التوازي مع نفس البطارية كانت شدة التيار المارة في المقاوم B تساوي 2A احسب مقدار مقاومة المقاومين A و B؟

$R_B = 3\Omega$ و $R_A = 6\Omega$

تمرين 30:

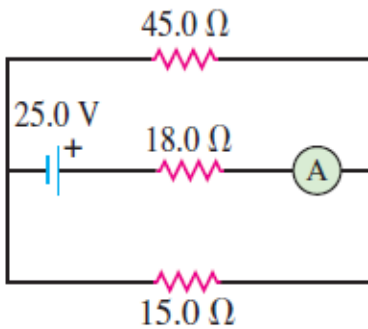من خلال الشكل المجاور للدائرة الكهربائية وبالاغتماد على البيانات على الشكل. ما مقدار قرعة الاميتر؟؟ (اهمال المقاومة الداخلية للبطارية)



0.855A

5.7 الطاقة والقدرة الكهربائية

في أي دائرة كهربائية مغلقة :-

- ✓ وجود مصدر قوة دافعة كهربائية وله فرق جهد ΔV يسبب في حدوث تدفق للتيار i
- ✓ الشغل اللازم بذله من جهاز القوة الدافعة الكهربائية لنقل الشحنة dq من الطرف السالب الى الموجب داخا الجهاز يساوي الزيادة في طاقة الوضع الكهربائية لكمية الشحنة dU
- ✓ من العلاقة $dU = dq\Delta V$ ومن تعريف التيار $i = \frac{dq}{dt}$ يمكن كتابة العلاقة كالتالي $dU = idt\Delta V$
- ✓ من تعريف القدرة الكهربائية $P = \frac{dU}{dt}$ يمكن الحصول على ما يلي: $P = \frac{dU}{dt} = \frac{idt\Delta V}{dt} = i\Delta V$
- ✓ وفقا لقانون حفظ الطاقة تكون هذه القدرة مساوية للقدرة المبذولة في دائرة كهربائية تحوي مقاوم واحد
- ✓ هناك عدة صيغ لحساب القدرة P وهي:

$$P = i\Delta V = i^2 R = \frac{(\Delta V)^2}{R}$$

✓ وحدة قياس القدرة الكهربائية (الواط W)

✓ الوحدة المستخدمة لقياس الطاقة الكهربائية المستهلكة في الأجهزة وبصورة عامة هي كيلوواط. ساعة kW.h

✓ يتحول الكثير من الطاقة المبذولة في المقاومات الى حرارة.

حساب الطاقة الكهربائية المستهلكة بالنازل؟؟

ثمن التكاليف = الطاقة المستهلكة بوحدة (kW.h) مضروباً في ثمن الكيلوواط-ساعة

الطاقة المستهلكة = القدرة (kW) × زمن التشغيل (t) بالساعة

✓ في حالة المصابيح الكهربائية المتصلة بالدوائر الكهربائية:

سطوع المصباح الكهربائي يعتمد بشكل مباشر على قدرته فالمصباح الذي قدرته أكبر يكون سطوعه أكبر

تمرين 31:

إذا كان فرق الجهد بين طرفي جهاز هو ΔV وشدة التيار i المار عبر مقاومته R أحسب التغير في معدل الطاقة الكهربائية المتحولة لطاقة حرارية خلال مقاومته بالحالات التالية:

a- يزداد ΔV إلى الضعف و R تبقى ثابتة.


b- تزداد i إلى الضعف و R تبقى ثابتة.

c- يزداد R إلى الضعف و ΔV تبقى ثابتة.


d- يزداد R إلى الضعف و i تبقى ثابتة.

تمرين 32:

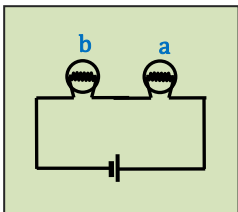مصباحان (a و b) مقاومة المصباح a تساوي 4Ω ومقاومة المصباح b تساوي 6Ω وصلاً معاً بطريقتين كما بالشكل المجاور وكانت البطارتان متماثلتان، قارن سطوع المصباحين مبرراً إجابتك في كل حالة.




a- عند توصيلهما على التوالي.

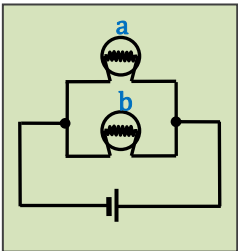


تمرين 33:

الشكل المجاور يمثل رسماً تخطيطياً لدائرة كهربائية تتكون من مصباحين متماثلين (A, B) ومقاومة وبطارية. أي المصباحين A أم B أكثر سطوعاً (برر إجابتك)

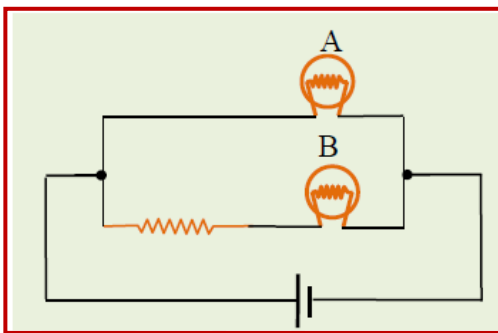

تمرين 34:

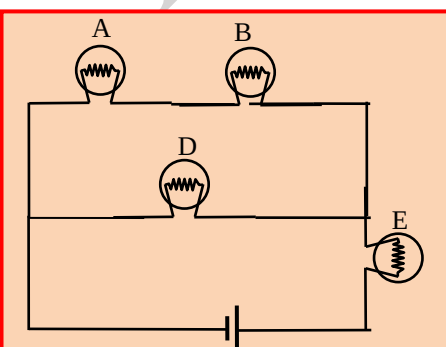في الدائرة الكهربائية المجاورة اربعة مصابيح ضوئية متماثلة. أدرس الدائرة ثم أجب عما يلي :



a- قارن سطوع المصابيح الاربعة ببعضها البعض.



b- إذا ازيل المصباح A من قاعدته . ماذا يحدث لسطوع بقية المصابيح.

c- إذا احترق فتيل المصباح E ماذا يحدث لسطوع بقية المصابيح.

فسر إجابتك؟


تمرين 35:

في الدائرتين المبينتين إذا علمت ان المصابيح متماثلة فوضح ماذا يحدث لإضاءة المصباح (أ) عند اغلاق المفتاح في كل منهما

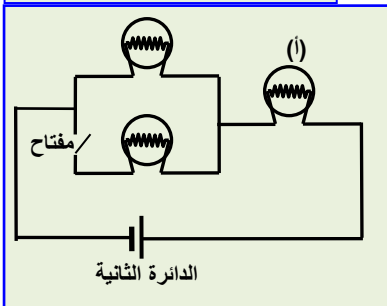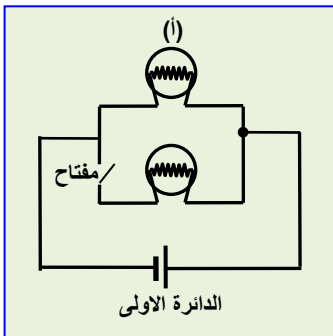


تمرين 36:

في الشكل المجاور عندما أغلق المفتاحان كانت درجة سطوع المصباح A أكبر من درجة سطوع المصباح B. إذا كانت البطارتان متماثلتين فقلل بين مقاومة المصباحين. برر إجابتك.

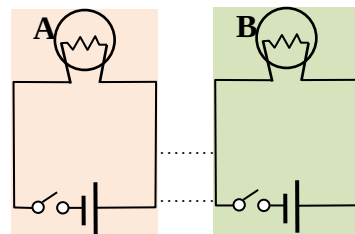

تمرين 37:

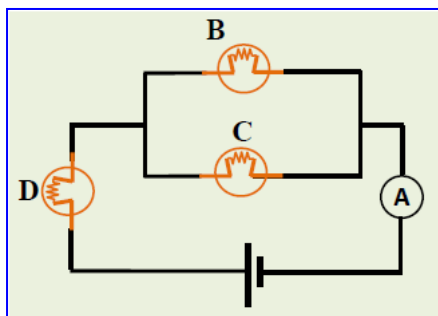في الدائرة الكهربائية المجاورة جميع المصابيح متماثلة أجب عما يلي:
a- قارن بين سطوع المصباح B بدرجة سطوع كل من المصباحين C و D



b- فسر ما يقرأ على قراءة الأميتر في الدائرة عند اضافة مصباح مماثل للمصابيح الاخرى على التوالي مع المصباح C

تمرين 38: مكيف هواء مكتوب عليه (200 فولت، 2000 واط)

كلفة تشغيل المكيف لمدة يومان وبمعدل 8 ساعات يومياً إذا علمت افترضت أن تكلفة كل 1 kW.h يساوي 0.25 درهم

8 دراهم

تمرين 39: سخان كهربائية يمر في سلكه تيار شدته 11A عند تشغيله تحت فرق جهد 220V ، احسب تكلفة تشغيل

السخان اسبوعاً وبمعدل 12 ساعة يومياً. علماً أن (1kW.h) ثمنه 0.35 درهماً.

71.15 درهم

تمرين 40: اعتاد أحمد أن يُبقي جهاز تكييف الهواء في حجرته يعمل على مدار الساعة جميع أيام السنة. إذا كان المكيف يستهلك طاقة كهربائية بمعدل (2.0kw) وكان ثمن كل (1kw.h) يُساوي (0.20) درهم. أجب عما يلي:

- احسب تكاليف تشغيل المكيف في حجرة أحمد خلال سنة واحدة؟

3504 درهم

- بناءً على نصائح معلم الفيزياء، إذا أطفأ أحمد جهاز التكييف لمدة 10 ساعات يوماً فكم درهماً يوفر أحمد في السنة من جراء ذلك؟

1460 درهم

تمرين 41:

فيما يلي جزء من فاتورة الكهرباء لأحد المنازل، وظف البيانات الواردة فيه ثم أجب عما يليه.

تفاصيل الاستهلاك							
الخدمة	رقم العداد	القراءة السابقة kW.h	القراءة الحالية kW.h	كمية الإستهلاك kW.h	سعر kW.h (فلساً)	فترة الاستهلاك	
						من	إلى
الكهرباء	11452895	140650	143650		15	2013/10/15	2013/11/14

- ما كمية الطاقة الكهربائية المستهلكة عن الفترة المشار إليها في الفاتورة؟

3000KW

- احسب كلفة الاستهلاك لهذه الفترة الزمنية.

45000 فلس

مثال 5.5 التأثير الحراري لمقاومة المصباح الكهربائي

نقل الطاقة عبر التيار المستمر عالي الجهد:

- تنقل الطاقة الكهربائية من محطات توليد الطاقة الكهربائية الى مستخدمي الطاقة الكهربائية (المدن ، المصانع ، الخ)
- عادة تقع محطات توليد الطاقة في اماكن بعيدة عن مستخدميها لذلك لنقل الطاقة اهمية كبرى.
- القدرة P (المرسلة أو المنقولة) هي التي تنقل من محطة التوليد الى المستخدمين وذلك وفق المعادلة $P = i\Delta V$ ، ومن المعادلة $i = \frac{P}{\Delta V}$ فعندما يكون فرق جهد أعلى اي شدة تيار أقل. (عند ثبات P)
- القدرة المبددة في اسلاك خطوط النقل تحسب من العلاقة $(P_{loss} = i^2 R)$ حيث مقاومة الخط R ثابتة.
- للتقليل وخفض القدرة المبددة نعمل على:

- ارسال الطاقة الكهربائية بتيار منخفض وبالتالي فرق جهد عالي جداً

- استخدام خطوط نقل مقاومتها قليلة.

هام: هناك فرق بين فرق الجهد المنخفض عبر خط نقل الطاقة $V_{drop} = iR$ وفرق الجهد العالي ΔV الذي يتم نقل الطاقة به.

• يمكن التعبير عن العلاقة بين القدرة المنقولة والقدرة المفقودة من العلاقة

$$P_{loss} = \frac{P^2}{\Delta V^2} R \quad \text{أو من العلاقة} \quad P_{loss} = i^2 R$$

- عادة تنتج محطات توليد الطاقة الكهربائية تيار متردد ولكن اذا تم ارسال الطاقة بتيار متردد فإن جزء كبير من الطاقة يفقد
- يفضل ارسال الطاقة بتيار مستمر لأن فقد الطاقة أقل ويعتمد فقدان الطاقة فقط على مقاومة الاسلاك الناقلة.
- عند نقل الطاقة بتيار مستمر لا بد من تحويله قبل نقله لتيار مستمر ومن ثم اعادة تحويله لتيار متردد عن الاستخدام.
- الكسر (f) الذي يعبر عن القدرة المفقودة يمثل النسبة بين القدرة المفقودة الى المرسل.

مسألة محلولة 5.4 أبعاد سلك نقل الطاقة

تمرين 42:

محطة توليد للطاقة الكهربائية تنتج الطاقة بمعدل $2 \times 10^6 W$ وترسلها إلى مدينة عبر أسلاك ناقلة مقاومتها (45Ω) تحت جهد $8 \times 10^4 V$ أوجد القدرة الضائعة؟؟

$2.81 \times 10^4 W$

تمرين 43:

محطة توليد للطاقة الكهربائية تنتج الطاقة بمعدل $2 \times 10^6 W$ وترسلها إلى مدينة عبر أسلاك ناقلة تحت فرق جهد $(2 \times 10^5 V)$ والكسر بين القدرة المفقودة والمرسل يساوي 1.8% أوجد القدرة الضائعة؟ ومقاومة اسلاك التوصيل؟؟

$3.6 \times 10^4 W, R = 360\Omega$

5.8 الثاني أحادي الاتجاه في الدوائر الكهربائية

تمرين

المقاومات الكهربائية نوعان :

أولاً : مقاومات أومية (وهي المقاومات التي ينطبق عليها قانون أوم) أي تكون العلاقة بين شدة التيار وفرق الجهد علاقة خطية على مدى واسع من فرق الجهد.

ثانياً : غير أومية (وهي المقاومات التي لا ينطبق عليها قانون أوم) العلاقة بين شدة التيار وفرق الجهد ليست خطية مثل: الثاني (الصمام الثنائي ، الداود)




تمرين 44:

الجدول التالي بين شدة التيار المار بكل جهاز وفرق الجهد بين طرفيه ، بناءً على البيانات أي من هذين الجهازين يعتبر مقاومته أومية أو غير أومية ولماذا؟

الجهاز 1		الجهاز 2	
V	i	V	I
2.0	4.50	2.0	1.50
3.0	6.75	3.0	2.20
4.0	9.00	4.0	2.80

الثاني: (الصمام الثنائي) (الوصلة الثنائية) (الدايود)

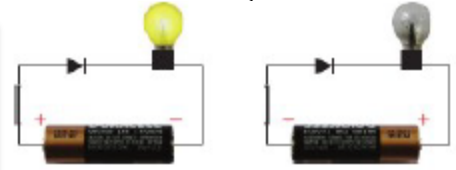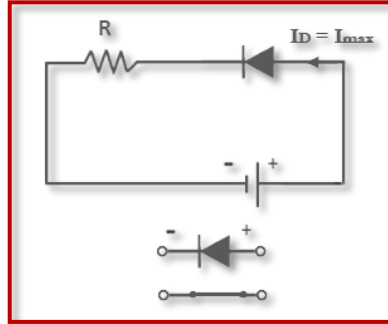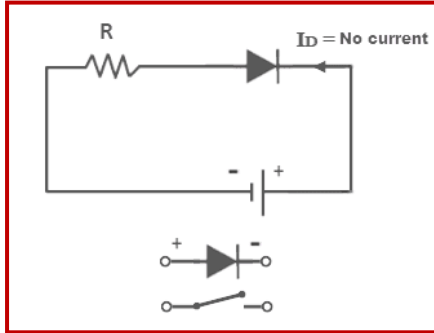جهاز إلكتروني مصمم لتوصيل التيار باتجاه واحد فقط دون الآخر
يرمز له بالرمز $\rightarrow$ يعمل الثنائي وكأنه مفتاح (إذا اتصل رأس السهم بالقطب الموجب للبطارية لا يسري تيار وإذا اتصل رأس السهم بالطرف السالب للبطارية يتدفق التيار).




✓ أحد أنواع الوصلات الثنائية (الثنائي الباعث للضوء LED) ينبعث منه ضوء باطوال موجية محددة

✓ تستخدم مصابيح LED في شاشات العرض الكبيرة حيث الاضاءة تكون عالية.

✓ تقاس شدة الضوء بوحدة اسمها (اللومن lm)

تمرين 45:

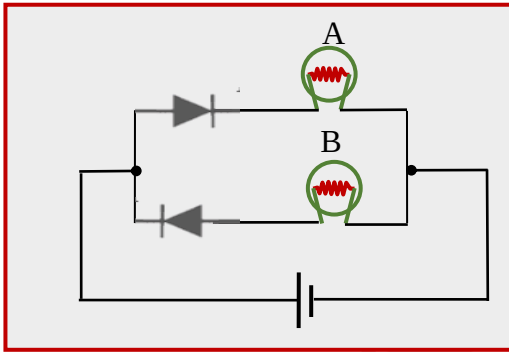الشكل المجاور يبين مصباحين متماثلين. أي المصباحين مضاء وأيها مطفأ. برر اجابتك




فهرس

أسئلة تدريبية

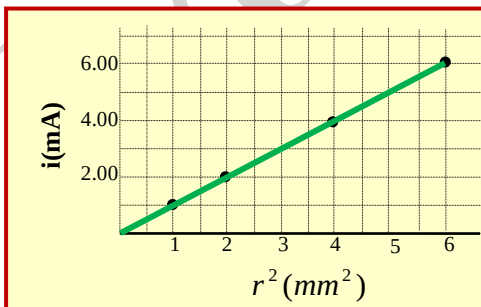1. سلك على شكل اسطوانة يمر به تيار الشكل (a) يبين نصف قطر مقطع السلك والشكل (b) يبين

العلاقة البيانية بين شدة التيار بالسلك ومربع نصف قطر مقطع السلك. أجب عما يلي:


a- هل كثافة شدة التيار ثابتة أم لا؟ وماذا تمثل؟



(a)

b- ما مقدار كثافة شدة التيار

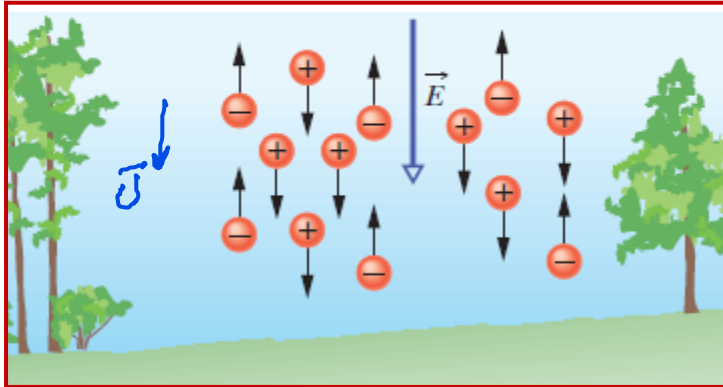
2. الطبقة السفلية من الغلاف الجوي تحوي على ايونات موجبة وسالبة تكونت بسبب وجود عناصر مشعة في التربة والاشعة الكونية بالفضاء ، وفي منطقة معينة من الغلاف الجوي فإن نشأ مجال كهربائي شدته $E = \frac{120V}{m}$ وعدد الايونات الموجبة لوحدة الحجم $620cm^{-3}$ والسالبة $550cm^{-3}$ كما هو مبين اتجاه حركتها بالشكل المجاور. فإذا كان موصلية تلك المنطقة من الغلاف تساوي $\sigma = 2.7 \times 10^{-14} (\Omega.m)^{-1}$ أحسب:



a- كثافة شدة التيار الكهربائي (J)


b- سرعة الانسياب لكل من الايونات الموجبة والسالبة؟

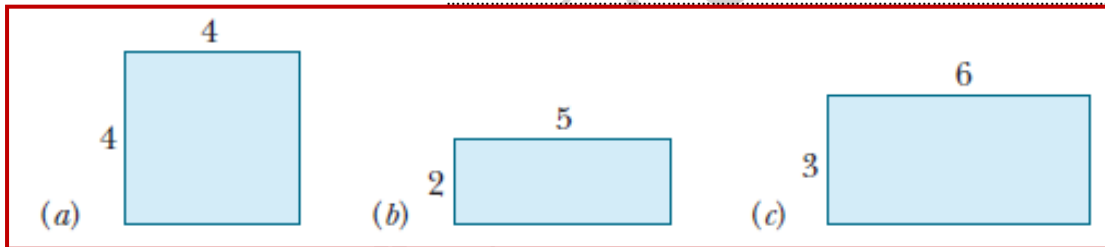3. الأشكال المجاور لثلاثة اسلاك لها نفس الطول والنوع وعند نفس درجة الحرارة. رتب مقاومة هذه الاسلاك من الأكبر للأقل مقاومة. مع التفسير؟




4. سلان C و D مختلفان بنوع المادة وبنصف قطر مقطعهما وطولهما متساوي كما بالشكل المجاور $L_C = L_D = 1.0m$ و $\rho_C = 2.0 \times 10^{-6} (\Omega.m)$ وقطره $1.0mm$ بينما السلك D $\rho_D = 1.0 \times 10^{-6} (\Omega.m)$ وقطره $0.5mm$ وشدة التيار الكهربائي المار بهما 2A

a- ما مقدار فرق الجهد بين (1,2) و (2,3)

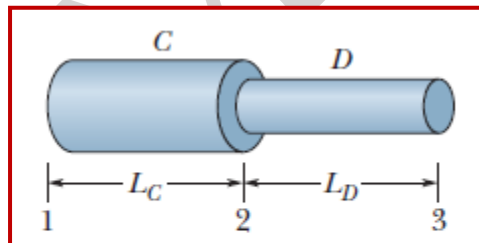

b- ما معدل صرف الطاقة الكهربائية (P) في كل من السلكين؟

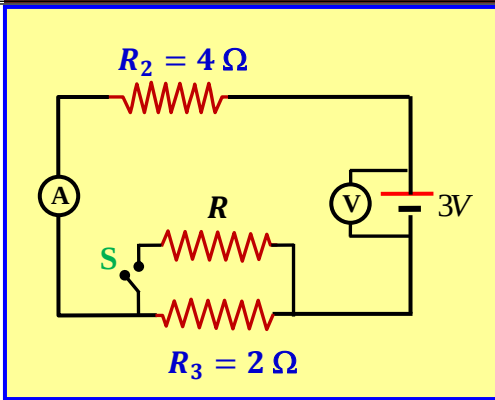5. معتمداً على الدائرة الكهربائية المجاورة والبيانات الواردة عليها،
a- احسب شدة التيار **المر** في الدائرة. (قراءة الأميتر)




b- إذا **أغلق المفتاح** فماذا يطرأ على كل من :

➤ قراءة الفولتميتر؟


➤ قراءة الأميتر ؟

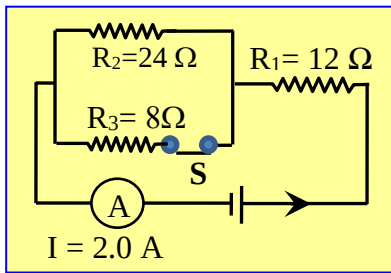6. وصلت ثلاث مقاومات مع بطارية كما في الشكل المجاور.
a- احسب فرق الجهد بين قطبي البطارية. (القوة المحركة الكهربائية)




b- فسر ما يحدث لقراءة الأميتر **عند فتح المفتاح S** ؟

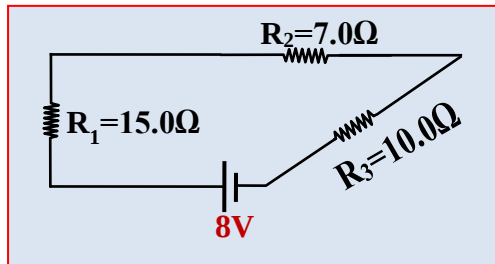7. معتمداً على البيانات الموضحة على الدائرة الكهربائية المجاورة: جد فرق الجهد بين طرفي المقاومة R_3 .
(الهبوط في الجهد بالمقاومة R_3) (اهمال المقاومة الداخلية للبطارية)



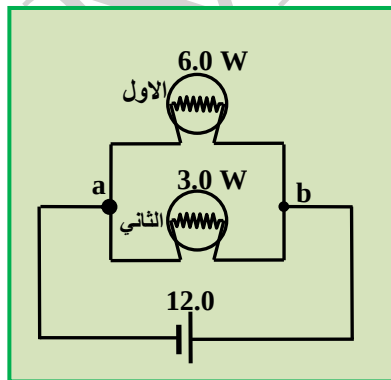8. في الشكل المجاور **المصباحان يعملان على فرق جهد (12.0 V)**. بالاعتماد على الدائرة



الكهربائية الموضحة في الشكل والبيانات التي عليها.


أجب عما يلي ⑧ (اهمال المقاومة الداخلية للبطارية)

a- احسب شدة التيار الكلي المسحوب من البطارية.

b- إذا أزيل المصباح (6.0W) من قاعدته فماذا يحدث لدرجة سطوع

المصباح (3.0 W)؟ **برر إجابتك**.

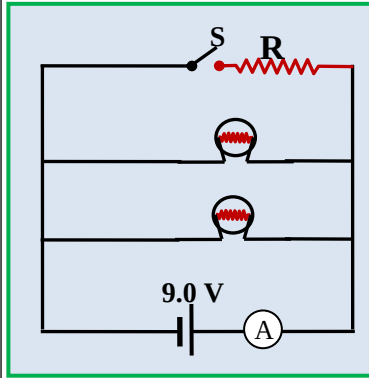9. الشكل المجاور يبين مقاومة متصلة على التوازي مع مصباحين متماثلين. فإذا كانت قراءة الأميتر والمفتاح S مفتوحاً يساوي $0.4A$ وعندما أغلق المفتاح أصبحت قراءة الأميتر $0.7A$ بالاعتماد على البيانات التي على الشكل أجب عما يلي




1- سطوع المصباحين . برر إجابتك؟

2- قراءة الأميتر . برر إجابتك؟

b- ما مقدار المقاومة R

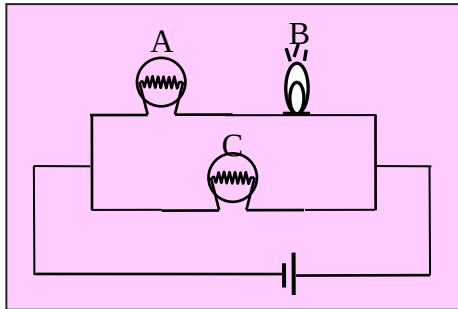10. مصابيح ضوئية (المصباح A والمصباح C مصباحان عاديان متماثلان) والمصباح B مصباح زينة إذا علمت ان سطوع مصباح الزينة اقل من سطوع المصباح A .




ادرس الشكل ثم أجب عما يلي:

a- اي من المصباحين (A و B) مقاومته أكبر؟ فسر إجابتك.

b- اذا احترق المصباح A ماذا يحدث لسطوع المصباحين B و C


c- اذا ازيل المصباح C من قاعدته ماذا يحدث لسطوع المصباحين B و A

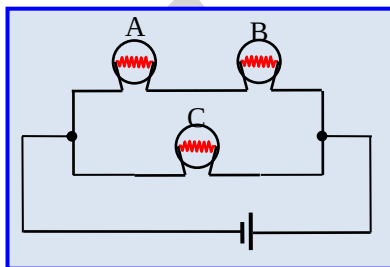11. مصابيح ضوئية متماثلة موصلة مع بطارية كما في الشكل المجاور. ادرس الشكل ثم :




أوجد النسبة بين قدرة المصباح A الى قدرة المصباح C . $(\frac{P_A}{P_C})$

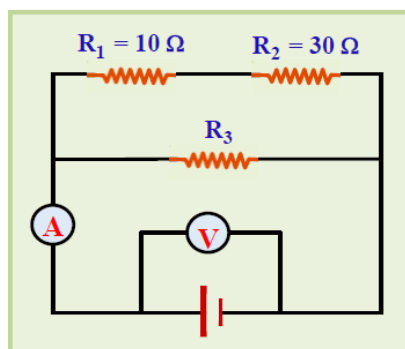12. في الدائرة الكهربائية قراءة الأميتر $1.5A$ والفولتميتر $12V$ احسب المقاومة R_3



13. في الدائرة الكهربائية إذا كان ($R_1=15\Omega$ و $R_2=9\Omega$ و $R_3=6\Omega$) بينما $\Delta V_{ab} = 6V$ أجب عما يلي:


a- احسب فرق الجهد بين طرفي المقاومة R_2

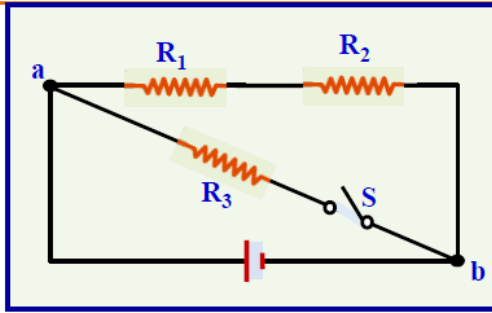

b- احسب شدة التيار المار في البطارية عند إغلاق المفتاح S (اهمل المقاومة الداخلية للبطارية)

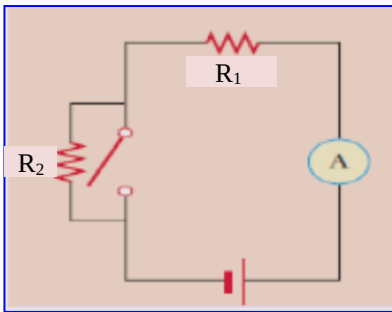
14. مقاومتان ($R_1 = 2R_2$) وصلتا في الدائرة الكهربائية كما بالشكل المجاور. استعن بالمعادلات المناسبة للإجابة على ما يلي:

a- قبل غلق المفتاح قارن بين القدرة التي يبديها كل من المقاومين.



b- ما التغير الذي يطرأ على قراءة الأميتر عند غلق المفتاح؟ فسر؟

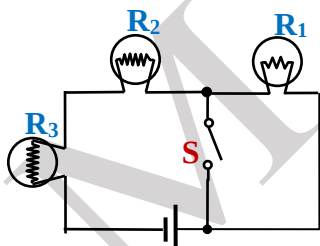
15. في الشكل المجاور إذا كان $R_1 = 5\Omega$ و $R_2 = 10\Omega$ و $R_3 = 10\Omega$ ا- قارن بين سطوع المصابيح الثلاثة والمفتاح S مفتوح



b- إذا أغلق المفتاح S ماذا يطرأ على سطوع كل مصباح في هذه الحالة

16. في الدائرة بالشكل المجاور . احسب شدة التيار المار في كل مقاومة في الحالتين التاليتين

a- المفتاح (S) مفتوح

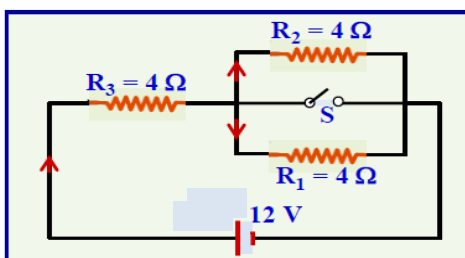


b- المفتاح (S) مغلق

17. ثلاثة مصابيح ضوئية متماثلة موصلة مع بطارية كما في الشكل المجاور.

ادرس الشكل ثم أجب عما يلي **والمفتاح (م) مفتوح** :

a- قارن بين درجات سطوع المصابيح الثلاثة.

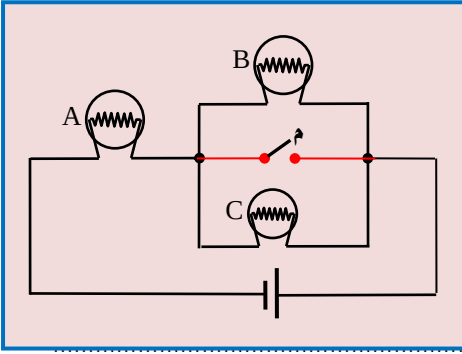

b- إذا أزيل المصباح C من قاعدته فماذا يطرأ على درجة سطوع كل من المصباحين الآخرين؟


c- إذا تم توصيل غلق المفتاح (م) ماذا يحدث لضاءة المصابيح الثلاث . **فسر اجابتك.**

أختر أنسب تكملة لكل مما يلي ثم ضع في المربع أمامها إشارة (✓)

1. في المحاليل الالكتروليتيّة تمثل حاملات الشحنة فيها

- ☐ البروتونات فقط ☐ الالكترونات فقط
- ☐ الايونات الموجبة والسالبة ☐ الايونات السالبة فقط

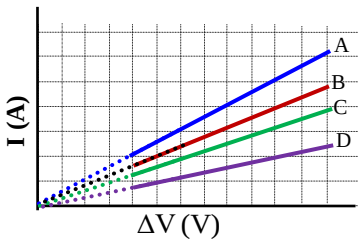
2. الشكل المجاور يبين تغيرات فرق الجهد وشدة التيار لأربع أسلاك من المادة نفسها ولهما نفس مساحة المقطع ولهما الطول نفسه فإن السلك الذي **مقاومته أكبر** هو



- ☐ A
- ☐ B
- ☐ C
- ☐ D

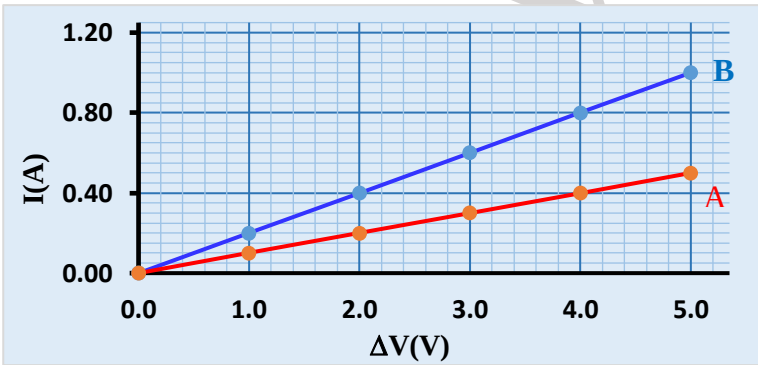3. سلك نحاسي منتظم المقطع وطوله (ℓ)

فُص إلى قطعتين A و B مختلفتين في الطول، الرسم المجاور يُبين تغيرات شدة التيار المار في كل منهما بتغير فرق الجهد المطبق بين نهايتي كل من القطعتين. ما النسبة بين طولي القطعتين $\left(\frac{\ell_A}{\ell_B}\right)$ ؟




- ☐ $\frac{2}{5}$ ☐ $\frac{1}{2}$ ☐ $\frac{5}{2}$ ☐ $\frac{2}{1}$

4. سلك من النحاس طوله (1.0m) ومقاومته الكهربائية (6.0Ω) عند درجة حرارة معينة. **ما مقاومة سلك آخر من النحاس** طوله (3.0 m) له نصف القطر نفسه وعند درجة الحرارة نفسها؟

- ☐ 6.0Ω ☐ 2.0Ω
- ☐ 18Ω ☐ 12Ω

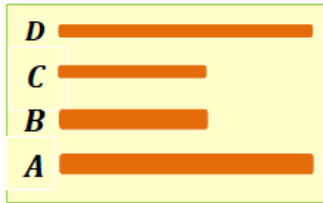5. أي الأسلاك المبينة في الشكل المجاور مقاومته **الأكبر** عند نفس درجة الحرارة وجميعها من نفس النوع



- (A) ☐
(C) ☐
(B) ☐
(D) ☐

6. سلك اسطواني نصف قطره (r) ومقاومته الكهربائية (R) اذا استخدم سلك من نفس النوع ونفس الطول عند نفس درجة الحرارة ونصف قطره ثلاثة امثال السلك الأول فإن مقاومته تصبح


- $9R$ ☐ $3R$ ☐
 $1/9R$ ☐ $1/3R$ ☐

7. سلك من الألمنيوم مقاومته النوعية $2.8 \times 10^{-8} \Omega.m$ فإن قدرة الألمنيوم على التوصيل

(موصليتها σ) تساوي


- $2.8 \times 10^{-8} (\Omega.m)^{-1}$ ☐ $3.57 \times 10^7 (\Omega.m)^{-1}$ ☐
 $7.53 \times 10^8 (\Omega.m)^{-1}$ ☐ $5.75 \times 10^7 (\Omega.m)^{-1}$ ☐

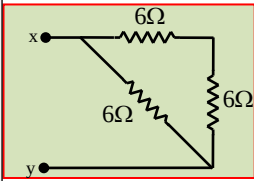8. يبين الشكل المجاور جزءاً من دائرة. المقاومة المكافئة لمجموعة المقاومات الموصولة بين النقطتين x ، y تساوي :



- 18Ω ☐ 9Ω ☐
 2Ω ☐ 4Ω ☐

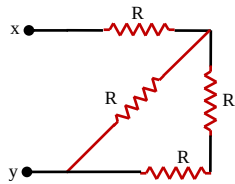
9. المقاومة المكافئة لمجموعة المقاومات المتصلة كما في الشكل المجاور تساوي :




- $\frac{5R}{3}$ ☐ $\frac{3R}{5}$ ☐
 $4R$ ☐ R ☐

10. إذا طُلب منك توصيل ثلاث مقاومات مُقاوماتها متساوية في دائرة بحيث تحصل على **أقل مقاومة مكافئة**

فإنك تصلها كما في الشكل

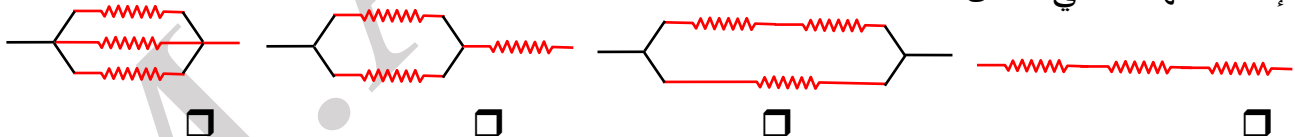

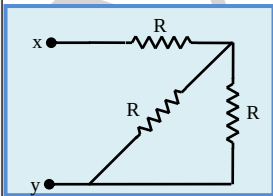11. المقاومة المكافئة لمجموعة المقاومات المتصلة كما في الشكل المجاور تساوي :




- $\frac{3R}{2}$ ☐ $\frac{2R}{3}$ ☐
 $3R$ ☐ R ☐

12. أي القيم الآتية للمقاومة المكافئة **لا يمكن الحصول عليها** عند توصيل متعلم **ثلاث** مقاومات متماثلة


يمكن توصيلها بطرق مختلفة مقاومة كل منهما (24Ω)؟

- 36Ω ☐ 72Ω ☐
 8.0Ω ☐ 24Ω ☐

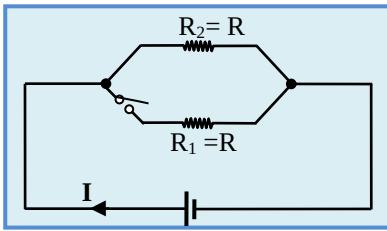

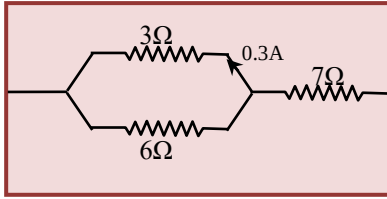13. عند اغلاق المفتاح في الدائرة المجاورة فإن شدة التيار (I) :

- ☐ تنعدم ☐ تقل للنصف ☐ يزداد للضعف ☐ قيمته تبقى ثابتة (لا يتغير)




14. في الشكل المجاور شدة التيار المار في المقاومة 6Ω تساوي:

- ☐ 0.15A ☐ 0.5A ☐ 4.5A ☐ 1A

15. في المسألة السابقة إن شدة التيار المار في المقاومة 7Ω يساوي


- ☐ 0.15A ☐ 0.5A ☐ 0.45A ☐ 1A

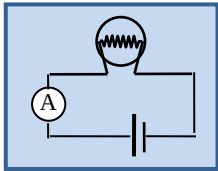16. في الشكل المجاور مصباح كهربائي مرمز ($2W, 8V$) وعندما تم توصيل المصباح ببطارية (مهملة المقاومة الداخلية) كانت قراءة الاميتر ($0.2A$) ، فإن مقدار فرق الجهد للبطارية تساوي




- ☐ 20 V ☐ 8 V ☐ 3.4 V ☐ 6.4 V

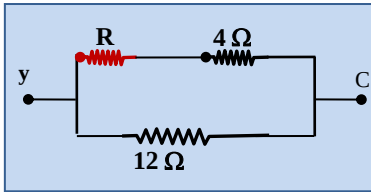17. المقاومة المكافئة لمجموعة المقاومات المتصلة بين (y,c) كما في الشكل المجاور



تساوي (6Ω) فإن مقدار المقاومة R

- ☐ 4Ω ☐ 2Ω ☐ 6Ω ☐ 8Ω

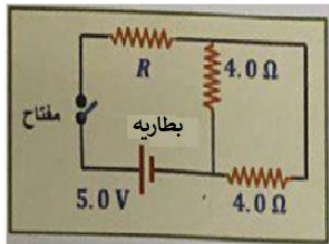

2020


18. في الدائرة المجاورة، عندما يُغلق المفتاح يمر في المقاوم R

تيار شدته ($0.50 A$) ، ما قيمة المقاوم R ؟

- ☐ 2.0 Ω ☐ 12 Ω ☐ 4.0 Ω ☐ 8.0 Ω

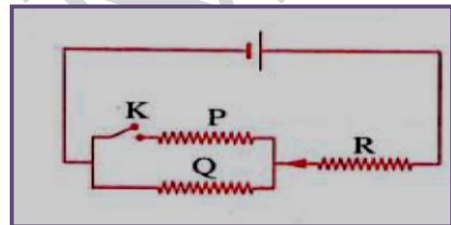19. في الدائرة الكهربائية المقابلة ثلاثة مقاومات متماثلة متصلة، عند غلق المفتاح K فإنه:

- ☐ يقل تيار R ويزيد تيار Q ☐ يقل تيار R ويقل تيار Q ☐ يزيد تيار R ويزيد تيار Q ☐ يزيد تيار R ويقل تيار Q




20. لدى متعلم ثلاثة مقاومات متماثلة مقاومة كل منهما (12Ω)، يمكن توصيلها بطرق مختلفة أي القيم الآتية للمقاومة المكافئة لا يمكن الحصول عليها عند توصيل جميع المقاومات معا؟

- ☐ 18 Ω ☐ 36 Ω ☐ 4.0 Ω ☐ 24 Ω

21. دائرة كهربائية مكونة من ثلاثة مقاومات موصلة على التوازي وبطارية ومفتاح. أهم ما يميز هذا النوع من التوصيل أنه:

- ☐ فرق الجهد الكلي يساوي مجموع فروق الجهد بين طرفي كل مقاوم.
- ☐ عندما يتوقف مرور التيار في أحد هذه المقاومات فإنه يتوقف عن باقي المقاومات
- ☐ يجب أن يمر في جميع هذه المقاومات التيار الكهربائي نفسه.
- ☐ يجب أن يكون التيار الكلي مساوياً لمجموع التيارات الفرعية المارة في هذه المقاومات.

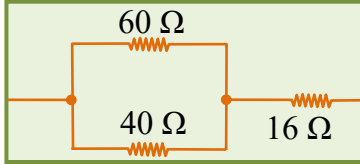22. ما مقدار المقاومة المكافئة لمجموعة المقاومات الموصولة فيما بينها كما في الشكل المجاور؟




☐ 5.17Ω

☐ 40Ω

☐ 116Ω

☐ 331Ω

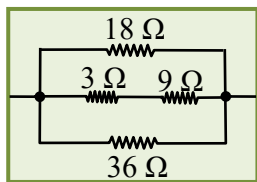23. ما مقدار المقاومة المكافئة لمجموعة المقاومات الموصولة فيما بينها كما في الشكل المجاور؟



☐ 12Ω

☐ 66Ω

☐ 6Ω

☐ 9Ω

24. ثلاثة مقاومات (3Ω و 6Ω و 8Ω) أي التالية لا تمثل مقاومة مكافئة لها عند توصيلها معاً


☐ 10Ω

☐ 17Ω

☐ 1Ω

☐ 1.6Ω

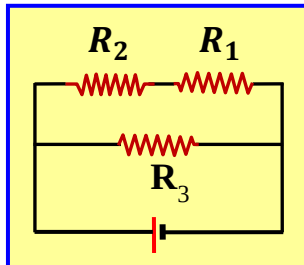25. في الدائرة الكهربائية، أيّ العبارات الآتية صحيحة دائماً؟ (بغض النظر عن قيم المقاومات)




☐ يمر بالمقاومين R_1 و R_2 التيار نفسه

☐ فرق الجهد بين طرفي المقاوم R_1 يساوي فرق الجهد بين طرفي المقاوم R_2

☐ يمر بالمقاومين R_1 و R_2 تياراً شدته أقل من شدة التيار المار بالمقاوم R_3

☐ فرق الجهد بين طرفي المقاوم R_1 يساوي فرق الجهد بين طرفي المقاوم R_3

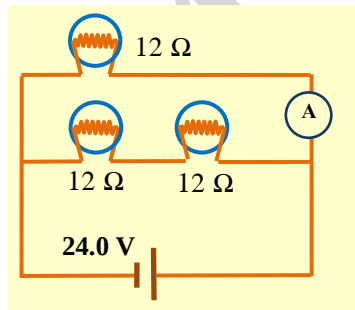26. ما مقدار قراءة الأميتر في الشكل المجاور؟




☐ 3.0 A

☐ 2.0 A

☐ 1.0 A

☐ 0.67 A

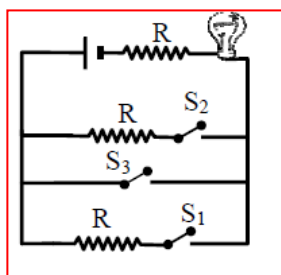27. ان اضاءة المصباح تكون بسطوع أعلى عند غلق:




☐ المفتاح S_2 فقط

☐ المفتاح S_1 فقط

☐ المفتاح S_3 فقط

☐ المفتاحين S_1 ، S_2 معاً

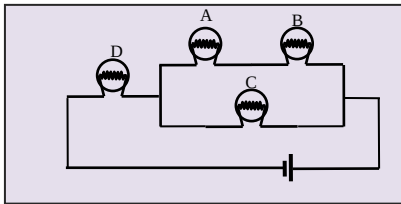28. الشكل المجاور يبين اربعة مصابيح. المصباح الذي اذا ازيل من قاعدته لا يؤدي الى انطفاء أي من المصابيح الأخرى هو المصباح




B ☐

A ☐

D ☐

C ☐

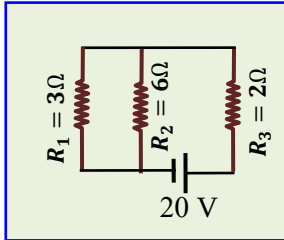29. المقاومة المكافئة لمجموعة المقاومات المتصلة كما في الشكل المجاور تساوي:




4Ω ☐

1Ω ☐

1.6Ω ☐

2Ω ☐

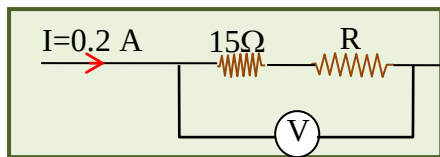30. اذا كانت قراءة الفولتميتر المبين بالشكل المجاور يساوي 8 فولت فإن مقدار




30Ω ☐

25Ω ☐

40Ω ☐

1.2Ω ☐

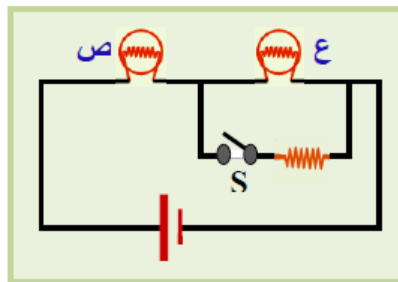31. مصباحان كهربائيان متماثلان ومقاومة وبطارية موصولة معاً كما



هو مبين بالشكل اي الاتي يحدث عند اغلاق المفتاح S


☐ يزداد سطوع المصباح (ع)

☐ يزداد سطوع المصباح (ص)

☐ يقل سطوع المصباح (ص)

☐ لا يتأثر سطوع المصباحين

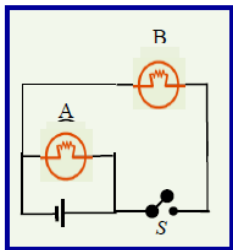32. في الشكل المجاور وعند غلق المفتاح S فإن اضاءة المصباح A




☐ تزداد

☐ تنعدم

☐ تبقى على حالها

☐ يقل

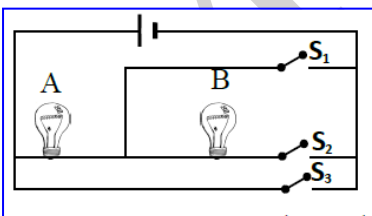33. في الدائرة المجاورة عند غلق المفتاح S₃ فقط



☐ يضاء المصباح B فقط

☐ يضاء المصباح A فقط

☐ لا يضاء المصباحان

☐ يضاء المصباحان A و B معاً

34. اللوحة المقابلة مطبوعة على مكنسة كهربائية، ما ثمن تشغيلها شهرياً اذا كانت تعمل بمعدل ساعتين



يومياً. وكان ثمن ال (kW.h) يساوي 0.3 درهم.

☐ 36 درهم

☐ 18 درهم

☐ 9 دراهم

☐ 1.2 درهم

35. تنتقل طاقة كهربائية عبر تيار مستمر عالي الجهد بقدره قدرها **5700MW** وبفرق جهد قدره 1.2MV يتكون خط النقل من سلك نحاسي مقاومته النوعية $1.72 \times 10^{-8} \Omega.m$ وقطر السلك 1.8cm والكسر الذي يعبر عن الطاقة المفقودة يساوي $f = 15\%$ ما مقدار طول الخط الناقل L

☐ 180.15 km ☐ 560.4km

☐ 360.4km ☐ 280.17km

36. سلكان (x,y) مختلفان بالطول والسمك ومن نفس نوع المادة وعند نفس درجة الحرارة. فإذا كان $R_x = 3R_y$ فأى مما يلي صحيح.

$$\begin{array}{ll} A_x = \frac{2}{3}A_y, L_x = 2L_y \quad \square & A_x = 3A_y, L_x = \frac{L_y}{3} \quad \square \\ A_x = \frac{A_y}{3}, L_x = 3L_y \quad \square & A_x = 2A_y, L_x = \frac{3}{2}L_y \quad \square \end{array}$$

الأسئلة التدريبية

$\Delta V_C = -a -4$ $R_b > R_a > R_c$ -b -3 $\frac{1.73cm}{s}$ -b -3 $3.24 \times \frac{10^{-12}A}{m^2}$ -a -2 $3.18 \times \frac{10^2A}{m^2}$ -b -1
 الفولتميتر لا يتغير الاميتر يزداد -b 0.5A -a -5 $P_C = 10W, P_D = 20W$ -b 5.1V, $\Delta V_D = 10.2V$
 30Ω -b 36V -a -6 لا يتغير (1) لا يتغير (2) يزداد -b 0.75A -a -8 2.5V -7 يقل -b
 $R_3 = 10\Omega$ -12 $\frac{1}{4}$ -11 لا يتغير -c لا يتغير C ينطفئ B -b, $R_B > R_A$ -a -10
 $P_1 = 2P_2$ -a -14 $i_t = 1.25A$ -b $\Delta V_2 = 2.25V$ -a -13
 $I_3 = 3A$ $I_1 = I_2 = 0A$ -b $I_3 = 2A, I_1 = I_2 = 1A$ -a -16

الاختيار من متعدد

1- الايونات الموجبة والسالبة D -2
 2- $3.57 \times 10^7 (\Omega.m)^{-1}$ -7
 3- يزداد للضعف 0.15A -14 0.45A -15 6.4 V -16 8Ω -17 8.0 Ω -18 19- يزيد تيار R
 4- ويقل تيار Q -20 24 Ω -21 يجب أن يكون التيار الكلي مساوياً لمجموع التيارات الفرعية المارة في هذه المقاومات
 5- 22 40 Ω -23 6 Ω -24 1Ω -25 يمر بالمقاومين R₁ و R₂ التيار نفسه 2.0 A -26 27- المفتاح S₃ فقط
 6- 28 C -29 4Ω -30 25Ω -31 يزداد سطوع المصباح (ص) 32- تبقى على حالها 33- لا يضاء المصباحان
 7- 34 36 درهم -35 560.4km -36 $A_x = \frac{2}{3}A_y$, $L_x = 2L_y$

مراجعة المفاهيم الخاصة بالكتاب.

5.1. e 5.2. a 5.3. a 5.4. a 5.5. a 5.6. e 5.7. c 5.8. b

الاختيار من متعدد خاص بالكتاب

5.1. d 5.2. d 5.3. c 5.4. c 5.5. c 5.6. a 5.7. c 5.8. a 5.9. c 5.10. a
5.11. c 5.12. d 5.13. d 5.14. a

2021