



Work sheet

تمارين على الدوائر الكهربائية

2- إحص V_1 و V_t

1- إحص التيار الكلي في الدائرة وفرق



الجهد بين طرفي كل مقاومة

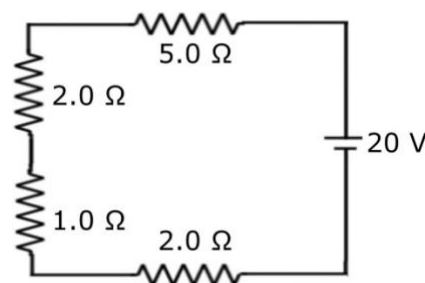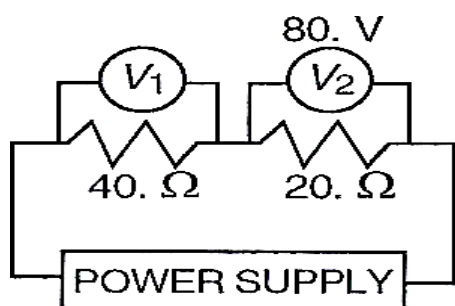


3- إحص V_1 و V_2 و I_1 و I_2 و I_3

4- إحص R_t


R_t و I_t

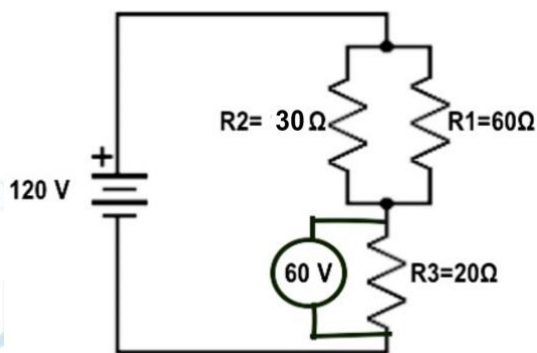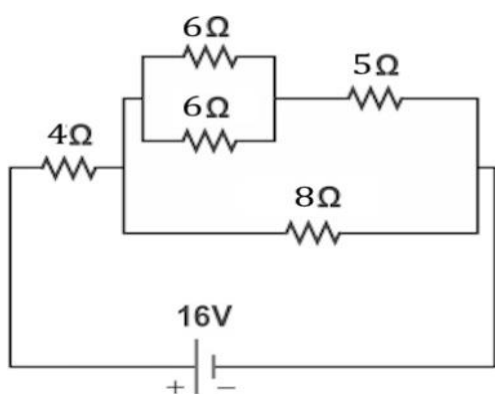

- إحصب R_t

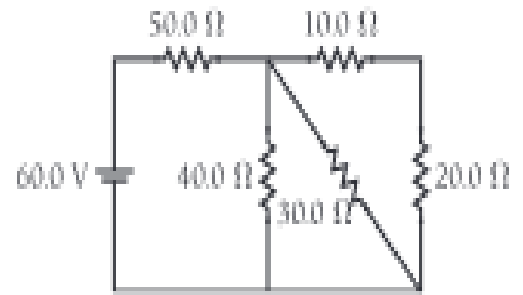


-6 إحصب R_t و I_t

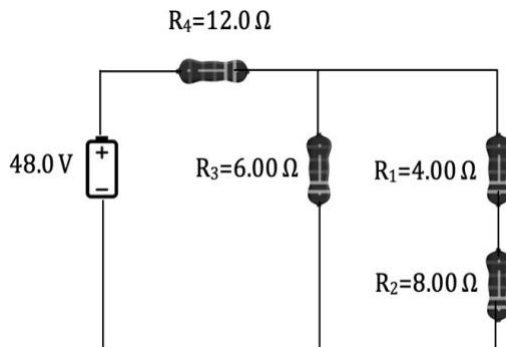

-7 إحصب R_t و I_t و I_1 و I_2

و V_3 و V_4 و V_1 و V_2

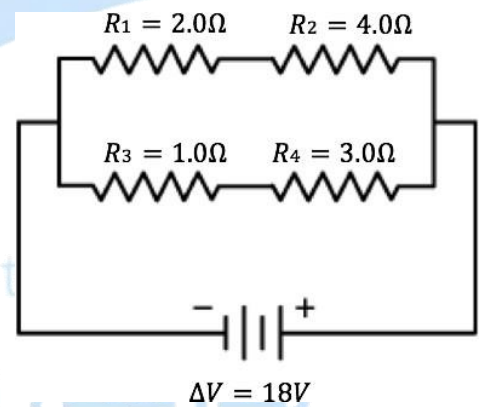

Rowad Al Dhafra Privat
رواد الظفرة الخاصة



