

الوحدة الثالثة الإلكترونيات
الدرس (١-١) الوصلة الثنائية

السؤال الأول :
اكتب بين القوسين الاسم أو المصطلح العلمي الذي تدل عليه كل من العبارات التالية :

| | | |
|----|---|------------------------------|
| ١- | مواد ذات مقاومة معتدلة موصله للكهرباء ولكن بدرجة أقل من الموصلات العادية. | اشباه الموصلات |
| ٢- | طاقه تساوى الفرق بين طاقة نطاق التوصيل وطاقة نطاق التكافؤ | طاقة الفجوة |
| ٣- | مقدار الطاقة اللازمة للإلكترون لينتقل من نطاق التكافؤ إلى نطاق التوصيل | طاقة الفجوة |
| ٤- | مواد تتميز بعدم وجود نطاق محظور بين نطاقي التكافؤ والتوصيل | المواد الموصله |
| ٥- | مواد يكون فيها اتساع فجوة الطاقة المحظورة منعدم (صفر) | المواد الموصله |
| ٦- | مواد يكون فيها اتساع فجوة الطاقة المحظورة اكبر من صفر واقل من $eV (4)$ | اشباه الموصلات |
| ٧- | مواد يكون فيها اتساع فجوة الطاقة المحظورة بين $eV (4)$ و $eV (12)$ | المواد العازلة |
| ٨- | نوع أشباه الموصلات ينتج من تطعيم بلورة شبه الموصل بذرات من المجموعة الخامسة من الجدول الدورى | شبه الموصل من النوع السالب |
| ٩- | نوع الشوائب التي تنتج عند إضافة ذراتها إلي البلورة النقية من أشباه الموصلات إلي ظهور إلكترون حر. | شبه الموصل من النوع السالب |
| ١٠ | نوع أشباه الموصلات ينتج من تطعيم بلورة شبه الموصل بذرات من المجموعة الثالثة من الجدول الدورى . | شبه الموصل من النوع الموجب |
| ١١ | شبه موصل من النوع السالب ملتحم بشبه موصل من النوع الموجب ويطي السطحان الخارجيان بمادة موصلة. | الوصلة الثنائية (الدايمود) |
| ١٢ | حاله تصل إليها الوصلة الثنائية عندما يمنع أي زيادة في عدد حاملات الشحنة من الانتشار عبر منطقة الاستنزاف | حالة التوازن الكهربائي |
| ١٣ | حالة تعتبر فيها الوصلة الثنائية مفتاح كهربى مغلق | التوصيل الامامى |
| ١٤ | عملية يتم بها تحويل التيار المتردد إلى تيار مستمر موحدة الاتجاه | تقويم التيار المتردد |

السؤال الثانى :ضع بين القوسين علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة و علامة (×) أمام العبارة غير الصحيحة .

١. (✓) تزداد درجة التوصيل الكهربائي لأشباه الموصلات النقية بارتفاع درجة حرارتها .
٢. (✓) بزيادة عدد ذرات الشوائب في بلورة شبه الموصل يزيد عدد حاملات الشحنة .
٣. (X) تكون الفجوة بين نطاق التكافؤ ونطاق التوصيل صغيرة جدا في المواد العازلة .
٤. (X) كلما صغرت طاقة الفجوة في المادة تقل قابليتها لتوصيل التيار الكهربائي .

٢- بنك اسئلة للصف الثانى عشر - الوحدة الثانية - الالكترونيات - ث احمد البشر الرومى - حل ومراجعة أ / محمود النجار

٥. (✓) نطاق التوصيل في المواد العازلة يكون خالياً من الالكترونات (الحرّة) تقريباً عند درجة الحرارة العادية.

٦. (✓) يؤدي الثقب في نطاق التكافؤ دور شحنة كهربية موجبة .

٧. (✓) عند إضافة شائبة من مادة مانحة للإلكترونات إلى شبه موصل نقي يصبح شبه موصل من النوع N .

٨. (X) للحصول على بلورة شبه موصل من النوع السالب نقوم بإضافة ذرات من المجموعة الثالثة إلى بلورة شبه الموصل النقي .

٩. (✓) تستخدم الوصلة الثنائية في تحويل التيار المتردد إلى تيار مستمر موحدة الاتجاه .

١٠. (X) في الوصلة الثنائية تكتسب البلورة الموجبة جهداً موجباً والبلورة السالبة جهداً سالباً

١١. (✓) في حالة توصيل بطريقة الانحياز العكسي يكون المجال الكهربائي الخارجي باتجاه المجال الداخلي مما يؤدي إلى اتساع منطقة النضوب ومنع مرور التيار الكهربي .

السؤال الثالث : أكمل العبارات العلمية التالية بما يناسبها :

١. بلورات أشباه الموصلات تكون عازلة تماماً لتيار الكهربائي إذا كانت في درجة صفر كلفن .

٢. يمكن زيادة درجة توصيل المواد شبه الموصلة للتيار الكهربي عن طريق التطعيم ، رفع درجة حرارتها

٣. تزداد درجة توصيل بلورة شبه الموصل للتيار الكهربائي عند درجة حرارة ثابتة بزيادة نسبة الشوائب

٤. إذا احتوت بلورة جرمانيوم على شوائب من عنصر من المجموعة الثالثة تصبح بلورة شبه الموصل من النوع الموجب

٥. تقل مقاومة بلورة شبه الموصل النقية بإضافة شوائب. عند درجة حرارة ثابتة.

٦. ينتقل التيار الكهربي في أشباه الموصلات من النوع السالب بواسطة الالكترونات. وفي النوع الموجب بواسطة

الثقوب (الفجوات)


٧. تستخدم الوصلة الثنائية في تقويم التيار المتردد

٨. عند إضافة ذرات الشوائب من مادة من المجموعة الثالثة كالألومنيوم أو الجاليوم إلى البلورة النقية لشبه الموصل

نحصل على بلورة شبه الموصل من نوع الموجب

٩. - بلورة شبه الموصل من النوع الموجب (p) تكون متعادلة. الشحنة الكهربائية .

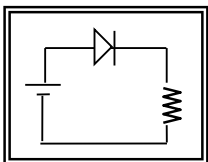١٠. الوصلة الثنائية الموضحة بالشكل المجاور تتصل بالدائرة الكهربائية بطريقة الانحياز



. الامامى .

٣ - بنك اسئلة للصف الثاني عشر - الوحدة الثانية - الالكترونيات - ث احمد البشر الرومي - حل ومراجعة أ / محمود النجار

١١- عندما تلتصق بلورة شبه الموصل (N) مع بلورة شبة الموصل (P) فان البلورة (N) تصبح شحنتها موجبه

١٢- عدد حاملات الشحنة في شبه موصل نقي يحتوي علي $1.4 \times 10^{14} / \text{cm}^3$ ثقبا إذا ما طعمت ب cm^3 (/

6.2×10^{20}) ذرة من مادة تحتوي علي (5) الكترونات تساوي 6.2000028×10^{20} ونوع شبه الموصل سالب

١٣- تحتوي بلورة نقيه من عنصر سيلكون علي (5×10^5) إلكترون حر فإن عدد الثقوب فيها تساوي (5×10^5)

١٤- تحتوي بلورة للجرمانيوم علي $1 \times 10^{14} / \text{cm}^3$ إلكترون حر عند درجة الحرارة العادية فإذا طعمت ب cm^3 (/

6×10^{20}) بذرات مادة البورون والتي تحتوي علي (٣) الكترونات فإن العدد الكلي لحاملات الشحنة

تساوي 6.000002×10^{20} .. ونوع شبه الموصل الموجب

السؤال الرابع :

ضع علامة (✓) في المربع المقابل لأنسب إجابة لتكمل بها كل من العبارات التالية :

١. إذا طعمت بلورة السيلكون النقيه بذرات البورون (ثلاثية التكافؤ) فإننا نحصل علي :

✓ شبه موصل من النوع الموجب وصلة ثنائية.

شبه موصل من النوع السالب بلورة عازلة تماما للتيار الكهربائي

٢. ذرات الزرنيخ (خماسية التكافؤ) المضافة كشوائب لبلورة شبه الموصل النقي تسمى ذرة :

مثارة متأينة متقبلة مانحه

٣. ينتقل التيار الكهربائي في أشباه الموصلات السالبة (N) بواسطة :

الفجوات الأيونات الموجبة

✓ الإلكترونات البروتونات

٤. الفجوة في أشباه الموصلات من النوع (P) هي :

✓ مكان يلزمه إلكترون ليكمل عدد الإلكترونات في مستوى الطاقة الأخير للذرة .

مكان ينقصه ذرة ليكمل التنظيم البلوري لشبه الموصل .

بروتون زائد غير مشترك في التنظيم البلوري .

إلكترون زائد غير مشترك في التنظيم البلوري .

٥. عندما تلتصق بلورة شبه الموصل (N) مع بلورة شبة الموصل (P) تكتسب البلورة (N) جهد :

✓ موجب بينما تكتسب البلورة (P) جهد سالب

سالب بينما تكتسب البلورة (P) جهد موجب

- سالب بينما تكتسب البلورة (P) جهد سالب
- موجب بينما تكتسب البلورة (P) جهد موجب

٦. مقاومة الوصلة الثنائية للتيار الكهربائي في حالتى التوصيل الأمامي والعكسي تكون :

| الانحياز الأمامي | الانحياز العكسي | |
|------------------|-----------------|-------------------------------------|
| صغيرة | صغيرة | <input type="checkbox"/> |
| كبيرة | كبيرة | <input type="checkbox"/> |
| كبيرة | صغيرة | <input type="checkbox"/> |
| صغيرة | كبيرة | <input checked="" type="checkbox"/> |

٧. عند منطقة التحام البلورة (p) مع البلورة (N) لتكوين وصلة ثنائية ينتقل بعض :

- الالكترونات من البلورة (P) إلى البلورة (N) .
- الفجوات من البلورة (N) إلى البلورة (P) .
- الالكترونات من البلورة (N) إلى البلورة (P) .
- الشوائب من البلورة (N) إلى البلورة (P) .

السؤال الخامس:

علل لما يلي تعليلا علميا صحيحا :

١. بلورة شبه الموصل من النوع السالب متعادلة كهربيا .
لان عدد الشحنات السالبة بها تساوى عدد الشحنات الموجبه
- ٢-تزداد مقاومة الوصلة الثنائية بشكل كبير عند توصيلها بالدائرة الكهربائية بطريقة الاتجاه العكسي.
بسبب كبر منطقة الافراغ وكبر الجهد الحاجز وتحرك الالكترونات عكس اتجاه المجال
- ٣-عند توصيل الوصلة الثنائية توصيلا عكسيا في دائرة تيار مستمر فانه ينقطع مرور التيار الكهربائي فيها .
بسبب كبر منطقة الافراغ وكبر الجهد الحاجز وتحرك الالكترونات عكس اتجاه المجال وكبر المقاومة فلا يمر تيار
- ٤- تسمى الذرة المضافة في شبه الموصل النقي الموجب بذرة متقبلة
لانها تستقبل الالكترونات حيث يكون بها ثقب خاليه من الالكترونات



- ٥- تزداد التوصيلية الكهربائية لبلورة السليكون عند تطعيمها بذررات الأنتيمون
لان الانتمون عنصر خماسي عند التطعيم به ينتج الكترولونات حره تساهم بشكل جيد فى عملية التوصيل لشبه الموصل وتقلل النطاق المحظور
- ٦- يسمح الوصلة الثنائية بمرور التيار في حالة التوصيل الأمامي ولا يسمح بمروره في حالة التوصيل العكسي

لانه بحالة التوصيل الامامى تقل منطقة الافراغ ، ويقل الجهد الحاجز وتقل المقاومة وتتحرك الالكترونات باتجاه المجال فيمر التيار
وفى حالة التوصيل العكسي تزيد منطقة الافراغ ويزيد الجهد الحاجز وتزيد المقاومة وتتحرك الالكترونات عكس اتجاه المجال

٧- الوصلة الثنائية تعمل كمفتاح كهربائي

فى حالة التوصيل الامامى يكون الجهد المطبق على الوصلة صغير جدا" ويسمح بمرور التيار الكهربائي فتعتبر الوصلة فى هذه الحالة مفتاح مغلق
فى حالة التوصيل العكسي يكون التيار ضعيفا" جدا" حتى لو تم تطبيق جهد كبير على الوصلة لذلك تعتبر الوصلة مفتاحا" كهربائيا" مغلقا" .
اتجاه المجال

السؤال السادس : أ - قارن بين كل مما يلي حسب وجه المقارنة المطلوب
وجه المقارنة التوصيل بطريقة الانحياز الأمامي التوصيل بطريقة الانحياز العكسي

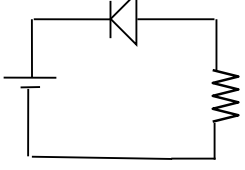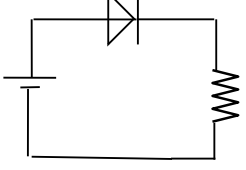
| | | |
|--|---|-------------------------------|
|  |  | طريقة التوصيل |
| نفس اتجاه المجال الخارجى | عكس المجال الخارجى | اتجاه المجال الخارجى E_{ex} |
| تقل | تزيد | منطقة الاستنزاف |
| تزيد | تقل | مقاومة الوصلة لمرور التيار |
| يذداد | يقل | الجهد الحاجز |

قارن بين شبه الموصل من النوع الموجب وشبه الموصل من النوع السالب ؟

| وجه المقارنة | شبه الموصل من النوع السالب | شبه الموصل من النوع الموجب |
|-------------------------|--|--|
| الحصول عليه | تطعيم بلورة شبه موصل نقي بعنصر خماسي التكافؤ | تطعيم بلورة شبه موصل نقي بعنصر ثلاثي التكافؤ |
| اسم الذرة المضافة | ذرة مانحة | ذرة متقبلة |
| عدد حاملات الشحنة | $N_a+n_i+p_i$ | $N_a+n_i+p_i$ |
| حاملات الشحنة الاكثريية | الالكترونات | الثقوب (الفجوات) |
| حاملات الشحنة الاقليية | الفجوات (الثقوب) | الالكترونات |

ب - الشكل المقابل يوضح وصلة ثنائية متصلة في دائرة كهربائية و المطلوب:

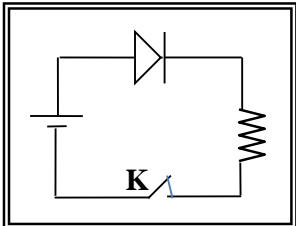١. ما نوع طريقة التوصيل عند غلق المفتاح k .



توصيل امامي

٢- اشرح بالتفصيل ماذا يحدث عند غلق المفتاح k ؟

تتنافر الالكترونات مع القطب السالب للبطارية والفجوات مع القطب الموجب للبطارية تقل منطقة الافراغ ، ويقل الجهد الحاجز وتقل المقاومة ويمر تيار كهربائي

جـ :


١) يوضح الشكل دائرة وصلة ثنائية و المطلوب :

أ- اشرح بإيجاز سبب عدم مرور التيار الكهربائي في الدائرة الموضحة بالشكل المجاور بعد

غلق المفتاح (k) ؟



بسبب تجاذب الفجوات نحو القطب السالب والالكترونات نحو القطب الموجب وزيادة الجهد الحاجز ومنطقة الافراغ وصغر المقاومة وتحرك الالكترونات عكس اتجاه المجال

.....

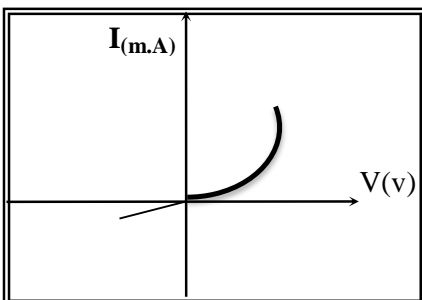

ب - ثم ارسم على المحاور الموضحة العلاقة بين شدة التيار المار في الوصلة الثنائية وفرق الجهد بين طرفي الوصلة

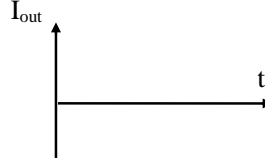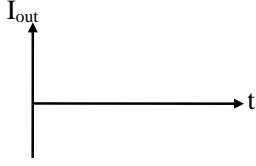ج - وإذا استبدل منبع التيار المستمر بمنبع تيار متردد فارسم شكل التيار المار في المقاومة R على المحاور الموضحة قبل وبعد استخدام التيار المتردد.



٢) الشكل يمثل وصلة ثنائية موصلة على التوالي مع مصباح كهربائي ، والمطلوب

أ- وضح على الرسم طريقة توصيل البطارية بين النقطتين (a ,b) لكي يضىء

المصباح مع تفسير اجابتك .

يوصل a بالقطب الموجب للبطارية ، b بالقطب السالب للبطارية

لكي يكون الدايمود بوضع التوصيل الامامى

ب- إذا استبدلت البطارية بمصدر تيار متردد ، ما نوع التيار المار في المصباح مع تفسير إجابتك .

نحصل على تيار مستمر (مقوم تقويم نصف موجى) حيث نحصل على نصف الموجه الموجب فقط حيث تسمح

الوصلة الثنائية (بسريان التيار فى اتجاه واحد فقط)

